

MegaDSP+

Zestaw do nauki DSP

Opisany w Elektronice Praktycznej nr 12/2014 projekt SigmaDSP+ pozwalał na zapoznanie się z obsługą i podstawowymi funkcjami procesorów sygnałowych z rodziny Sigma DSP firmy Analog Devices. Nic nie stało też na przeszkodzie, aby zastosować tamten moduł we własnej aplikacji. Celem, który przyświecał opracowaniu MegaDSP+ było zachowanie cech poprzednika, ale przy znacząco zwiększonych możliwościach.

Rekomendacje: zestaw przyda się nie tylko do nauki programowania procesorów DSP, ale również można go użyć we własnym urządzeniu, np. do kształtowania charakterystyki przenoszenia toru audio.

Schemat blokowy zestawu MegaDSP+ pokazano na rysunku 1. Bazuje on na procesorze sygnałowym ADAU1442 (można też użyć ADAU1445) z rodziny Sigma DSP. Układ pracuje w trybie *SELFBOT*, co oznacza, że po załączeniu zasilania lub restarcie pobiera program z zewnętrznej pamięci EEPROM. W tym trybie nie jest wymagany zewnętrzny procesor sterujący, a wszystkie zmiany konfiguracji lub parametrów wykonywane za pomocą interfejsu GPIO.

Moduł pracuje tylko z cyfrowym sygnałem wejściowym w standardzie S/PDIF

(gniazdo „SPDIF”) lub I²S (gniazdo „I2S”). Dzięki wbudowanemu wielokanałowemu konwerterowi częstotliwości próbkowania jest możliwa współpraca ze źródłami sygnału o różnej częstotliwości próbkowania z przedziału 32...192 kHz. Wewnętrzna obróbka sygnału oraz przetwarzanie C/A odbywa się z częstotliwością 192 kHz.

Schemat ideowy Sigma DSP_Plus podzielono na bloki funkcjonalne. Na rysunku 2 pokazano odbiornik S/PDIF. Sygnał wejściowy poprzez transformator separujący TW jest doprowadzony do odbiornika/

DODATKOWE MATERIAŁY NA FTP:

<ftp://ep.com.pl>

USER: 22118, PASS: 07764433

Podstawowe informacje:

- Zbudowany na bazie procesora ADAU1442 z rodziny Sigma DSP firmy Analog Devices.
- Układ pracuje w trybie self boot, tzn. pobiera program z zewnętrznej pamięci EEPROM.
- Wejście w standardzie S/PDIF lub I²S.
- Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego z zakresu 32...192 kHz.
- Częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego 192 kHz.
- Zasilanie z zewnętrznego transformatora sieciowego 6 V AC/1 A + 2×12 V AC/0,5 A.
- Programowanie za pomocą Sigma Studio.

Projekty pokrewne na FTP:

(wymienione artykuły są w całości dostępne na FTP)

AVT-5496	Audio_Gen – generator sygnału sinusoidalnego z DSP (EP 4/2015)
AVT-5483	SigmaDSP+ Procesor DSP do urządzeń audio (EP 12/2014)
AVT-5472	STK_ADAU1442 – Moduł wyjść analogowych (EP 10/2014)
AVT-5442	STK_ADAU1442 – Mega DSP (EP 3/2014)
AVT-5403	DSP dla każdego – ADAU1701 (EP 7-8/2013)
AVT-5385	Przetwornik D/A z układem TDA1541 (EP 3/2013)
AVT-5359	1-bitowy przetwornik A/D wysokiej klasy (EP 9/2012)
AVT-5346	Wielobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy audio z PCM1704 (EP 6-7/2012)
AVT-5335	DAC TDA1543 (EP 3/2012)
AVT-1571	Generator szumu różowego (EP 5/2010)


* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymienionych w załączniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wmontowane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały wymienione w załączniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można pobrać, klikając w link umieszczony w opisie kitu)
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). <http://sklep.ave.pl>

dekodera UW1 typu WM8804. W zależności od potrzeb, jest możliwe doprowadzenie sygnału poprzez gniazdo SPDIF typu RCA lub przez SP1 w postaci listwy kołkowej. Układ WM8804 pracuje w typowej aplikacji, z własnym generatorem kwarcowym 12 MHz i konfiguracją sprzętową I2S/24-bity. Restart po załączeniu zasilania zapewnia U3 z bloku DSP. Dioda LCK sygnalizuje prawidłowy odbiór sygnału cyfrowego, a PWR obecność zasilania. Sygnał LCK wykorzystywany jest do wyciszania obwodów przetwornika C/A (bramka Schmitta UW2), gdy nie ma prawidłowego odbioru sygnału wejściowego S/PDIF.

Sygnał wejściowy I²S jest doprowadzony poprzez złącze I2S i połączony z portem szeregowym ADAU1442 (sygnały I2S: ISDI, ILRCK, IBCK). Podobnie jak w odbiorniku S/PDIF, jest możliwe zewnętrzne wyciszenie przetwornika C/A za pomocą sygnału IMUTE doprowadzonego do GPIO MP6.

Sygnał wyjściowy I²S (WSDI, WBLCK, WLRCK) o częstotliwości f_s z zakresu 32...192 kHz jest doprowadzony do portu szeregowego I²S układu ADAU1442. Sygnał wyciszania WMUTE jest doprowadzony do GPIO MP6. Układ odbiornika S/PDIF uzupełniają elementy filtrujące zasilanie. Każdy z bloków funkcjonalnych układów UW1 jest zasilany poprzez filtr LC. Rezystor RP2 ogranicza przerost amplitudy szybkich sygnałów I²S.

Schemat DSP zamieszczono na **rysunku 3**. Aplikacja procesora DSP1442 (U1) jest typowa, układ pracuje w trybie SELBOOT. Parametry i program są przechowywane w pamięci EEPROM (U2). Zawartość pamięci jest programowana poprzez złącze USBi za pomocą programatora USBi. Układ ADM811T (U3) zapewnia poprawny restart układów po włączeniu

 

Rysunek 1. Schemat blokowy zestawu MegaDSP+


zasilania. Procesor DSP jest taktowany za pomocą rezonatora kwarcowego o częstotliwości 12,288 MHz. Układ ma aktywny obwód generatora sygnałowego MCLK dla przetwornika C/A.

Blok DSP jest zasilany napięciem 3,3 V. Stabilizator z tranzystorem Q1 zapewnia zasilanie 1,8 V dla rdzenia procesora DSP. Poszczególne są zasilane poprzez odpowiednie filtry LC. Do złącza MP są doprowadzone cztery cyfrowe sygnały GPIO dla zewnętrznych przycisków lub układów sygnalizujących pracę DSP. **Uwaga! GPIO ma niewielką obciążalność, więc do sterowania diodami LED należy użyć wzmacniaczy prądowych.** Do złącza ADC są doprowadzone wejścia przetwornika A/C, które służą do przyłączenia potencjometrów przy „regulacji analogowej”. Każde złącze ma wyprowadzone zasilanie 3,3 V przeznaczone do zasilania zewnętrznych interfejsów GPIO. Dla rozproszenia traconej mocy procesor DSP jest wyposażony w niewielki radiator BGA.


Zamianą sygnału audio z cyfrowego na analogowy zajmuje się przetwornik PCM4104. W jego strukturze zaimplementowano 4 kanały przetwornika C/A (216 kHz/24 bity) oraz elastyczny interfejs szeregowy audio. W aplikacji MegaDSP+ układ PCM4104 jest

konfigurowany sprzętowo za pomocą wejść FSx i FMTx. Sygnał audio nie jest przesyłany w standardzie I2S dopuszczającym transmisję tylko dwóch kanałów, ale w trybie TDM (Time Data Multiplexed), który upraszcza budowę interfejsu wielokanałowego przetwornika C/A, ponieważ sygnały wszystkich kanałów są multipleksowane czasowo i przesyłane tylko jedną linią danych. Przykładowe przebiegi pokazano na **rysunku 4**.

Schemat bloku przetwornika C/A pokazano na **rysunku 5**. Wejściowy sygnał TDM (DMCLK, DBCLK, DLRCK, DTDM) z portu szeregowego ADAU1442, przez rezystor RP1 jest doprowadzony do układu UD1. Wspomniana wcześniej możliwość wyciszania kanałów wyjściowych jest aktywowana sygnałem DMUTE z wyprowadzenia MP4 procesora DSP. Przetwornik C/A wymaga sygnału zerującego po włączeniu zasilania i dlatego do wejścia 9 układu UD1 jest doprowadzony sygnał RES z bloku DSP. Analogowe sygnały VPx, VNx po konwersji są doprowadzane do modułów filtrów dolnoprzepustowych M1...M4. Filtry wykonano na osobnych płytkach ze względu założenie jak najmniejszych wymiarów modułu MegaDSP+. Schemat ideowy filtra zamieszczono na **rysunku 6**. Układ filtra jest typowy i nie wymaga szerszego opisu.

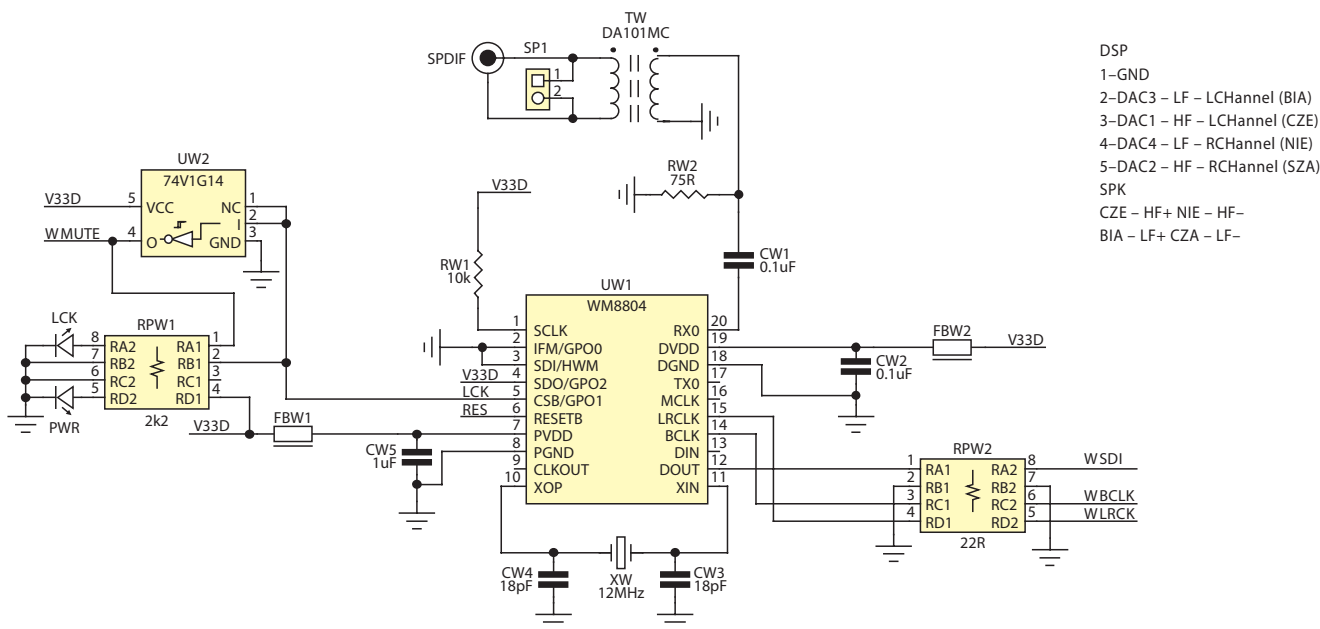

Rysunek 2. Schemat ideowy odbiornika S/PDIF

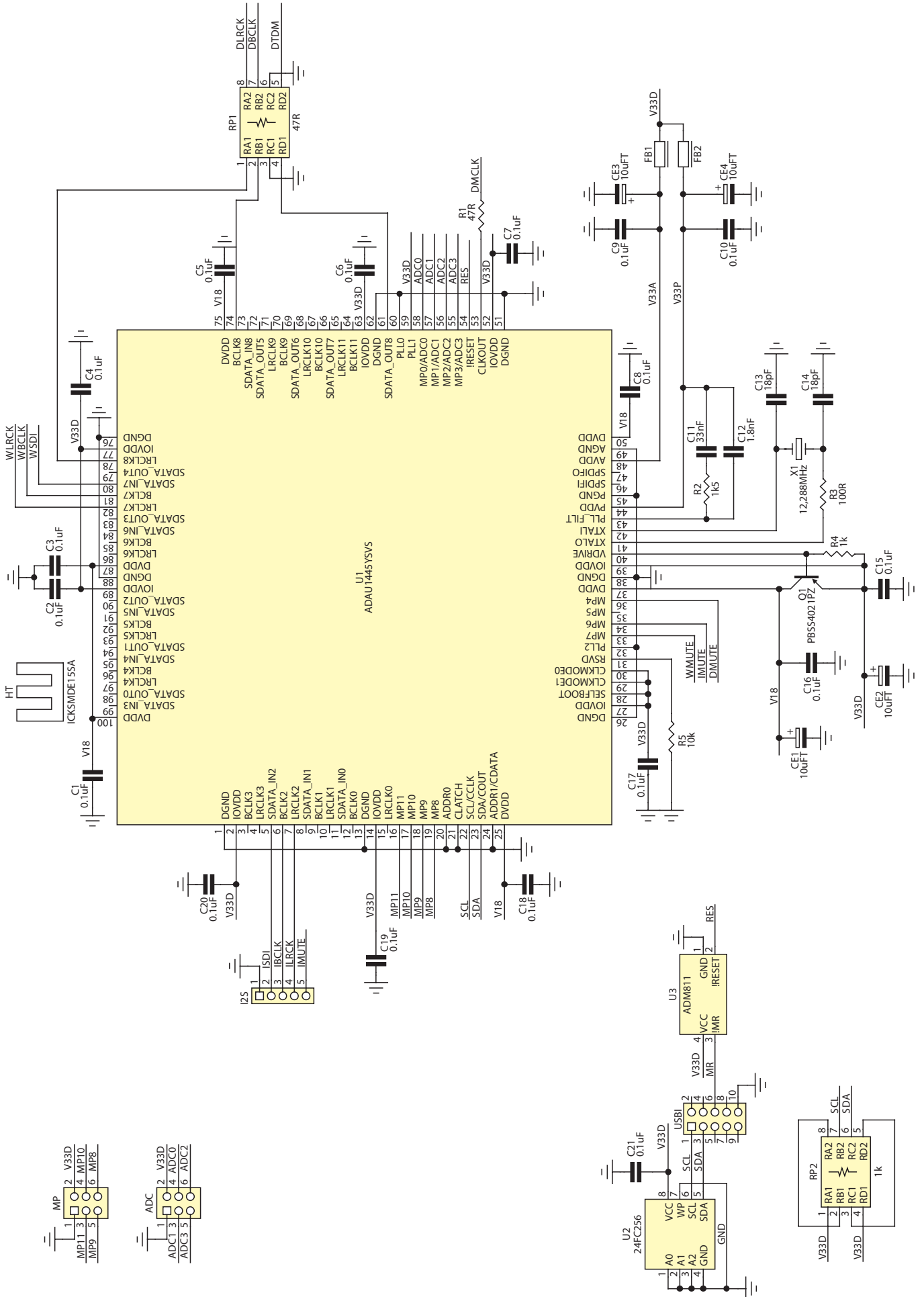

Rysunek 3. Schemat ideowy bloku DSP

**Wykaz elementów
Płytki procesora**

Rezystory; (SMD 0805, 1%)

- R1: 47 Ω/1% (0603)
- R2: 1,5 kΩ/1% (0603)
- R3: 100 Ω/1% (0603)
- R4: 1 kΩ/1% (0603)
- R5: 10 kΩ/1% (0603)
- RD1, RD4: 115 kΩ
- RD2...RD6: 13 kΩ
- RP1: 47 Ω (drabinka CRA06S08)
- RP2: 1 kΩ (drabinka CRA06S08)
- RPW1: 2,2 kΩ (drabinka CRA06S08)
- RPW2: 22 Ω (drabinka CRA06S08)

RS1: 221 Ω

- RS2: 453 Ω
- RS3: 4,7 kΩ
- RT1: 2,2 MΩ
- RT2: 33 Ω
- RW1: 10 kΩ
- RW2: 75 Ω

Kondensatory:

- C1...C10, C15...C20, CW2: 0,1 μF (SMD 0603, X5R/16 V)
- C11: 33 nF (SMD 0805, NP0, 5%)
- C12: 1,8 nF (SMD 805, NP0, 5%)
- C13, C14, CW3, CW4: 18 pF (SMD 0603, NP0, 5%)
- C21, CD13, CD15, CT3, CW1: 0,1 μF (SMD 0805, X5R/50 V)
- CD1, CD4, CD5, CD8: 10 nF (SMD 0603, X5R/50 V)
- CD2, CD3, CD6, CD7, CD9: 0,1 μF (SMD 0603, X5R/50 V)
- CD10...CD12, CD16, CS2, CS3, CT1, CW5: 1 μF (SMD 0805, X5R/50 V)
- CD14: 1 μF/35 V (SMD 0805, X5R)
- CD17: 1 μF/25 V (SMD 0805, X5R)
- CE1...CE4, CED1...CED3: 10 μF (SMD „A”)
- CED4, CED5: 1000 μF/25 V (elektrolit. R=5 mm, D=12 mm, np. Panasonic FC)
- CED6: 22 μF (SMD „B”)
- CES1: 2200 μF/16 V (elektrolit. R=5 mm, D=12 mm, np. Panasonic FC)
- CS1: 10 μF (SMD 0805, X5R/25 V)
- CT2: 10 nF (SMD 0805, X5R/50 V)

Półprzewodniki:

- DD1...DD8: RS1D (diody szybka SMB)
- DS1...DS4: SK13 (diody szybka SMB)
- DT1, DT2: dioda prostownicza, uniwersalna np. 1N4148 (SMD 1206)
- LCK, PWR: dioda LED (SMD, 0805)
- Q1: PBSS4021PZ (SOT-223)
- U1: ADAU1442YSVS lub ADAU1445YSVS (TQFP100)
- U2: 24FC256 (SO-8)
- U3: ADM811 (SOT-143)
- UD1: PCM4104 (VQFP48)

- UD2: ADP7102-50 (SO8TP)
- UD3, UD4: ADP7104-ADJ (SO8TP)
- US1: LM1117-ADJ (TO-220)
- US2: ADP3339AKC-33 (SOT-223)
- UT: ICM7555 (SO8)
- UW1: WM8804 (SSOP20)
- UW2: 74V1G14 (SC70-5)
- V1, V2: P6SMB15C (SMB, transil)
- V3: P6SMB10C (SMB, transil)

Inne:

- AC5, AC12N, AC12P: złącze śrubowe ARK/5 mm
- ADC, MP: złącze IDC6 z osłoną
- FB1, FB2, FBW1, FBW2: 600 Ω (SMD 0805, perełka ferrytowa)
- HT: radiator BGA ICKSMDE15SA
- HTS: radiator HTS-003
- I2S: listwa kątowa SIP5
- LP: listwa SIP2 R=2,54 mm, prosta
- OUT: listwa 2x3 kątowa, R=2,54 mm
- OUT12, OUT34: gniazdo Mini Jack Stereo (TME)
- RY1, RY2: przekaźnik G6K SMD 5 V
- SP1: listwa SIP2, R=2,54 mm, kątowa S/PDIF: gniazdo RCA CC134
- TW: transformator Murata DA101MC (SMD)
- USB1: złącze IDC10 z obudową
- X1: rezonator kwarcowy 12,288 MHz (HC49SMD)
- XW: rezonator kwarcowy 12 MHz (HC49SMD)

Płytki filtru (x4 szt.)

Rezystory: (SMD 0805, 1%)


- R1, R2: 604 Ω
- R3, R4: 499 Ω
- R5, R7: 1 kΩ
- R6: 100 Ω

Kondensatory:

- C1: 22 pF (SMD 0805, 5%, NP0)
 - C2: 2,2 nF (SMD 0805, 5%, NP0)
 - C3, C4: 560 pF (SMD 0805, 5%, NP0)
 - C5, C6: 0,1 μF (SMD 0805, X5R)
 - CE1, CE2: 47 μF (elektrolit. R=2.5, D=5, np. Panasonic FC)
 - CE3, CE4: 10 μF/25 V (SMD „A”)
- Półprzewodniki
- U1: NE5534 (SO8)

Inne:

- J1: złącze SIP8, kątowe, R=2,54 mm

 

Rysunek 4. Przykładowe przebiegi czasowe interfejsu TDM.


Zastosowany wzmacniacz operacyjny to NE5534, który w zupełności spełnia wymagania tej aplikacji. Można oczywiście poeksperymentować z nowszymi wzmacniaczami, o lepszych parametrach. Sygnał wyjściowy z par kanałów przetwornika C/A jest doprowadzony do gniazd OUT12 i OUT34 typu Jack 3,5 mm oraz do gniazda szpilkowego OUT, do którego są dołączone wszystkie 4 kanały.

Aby MegaDSP+ był rzeczywiście modulem kompletnym, uzupełniono go o drugi obwód wyciszania widoczny na schemacie bloku przetwornika na rys. 5. Składa się on z ICM555 oraz przekaźników RY1 i RY2. Jego zadaniem jest eliminowanie zakłóceń podczas załączania i wyłączania MegaDSP+. Układ opóźnienia wykonano w oparciu o ICM555, który po upływie kilku sekund od załączenia zasilania zasila przekaźniki rozwierając wyjścia analogowe. Po zaniku zasilania wyjścia są zwierane bezzwłocznie chroniąc tor audio przed niepożądanymi zakłóceniami.


Zasilacz części cyfrowej zbudowano w oparciu o typowe układy połączone szeregowo LM1117 (US1) stabilizujący wstępnie napięcie 3,8 V oraz niskoszumny stabilizator ADP3339 (US2) dostarczający napięcie 3,3 V dla części cyfrowej. Układ jest zasilany z transformatora sieciowego o napięciu wyjściowym 6 V AC i prądzie 1 A, które po wyprostowaniu w mostku Graetza złożonym z szybkich diod SK13 i filtrowaniu zasilania stabilizator US1 i blok wyciszania. Transil V3 zabezpiecza układ przed szpilkami napięcia mogącymi uszkodzić US1. Ze względu na traconą moc US1 wymaga zastosowania niewielkiego radiatora. Złącze LP służy do dołączenia diody LED sygnalizującej załączenie zasilania.

Zasilacz bloków analogowych dostarcza napięcie V12N/V12P do zasilania filtrów LPF oraz V5A do zasilania części analogowej PCM4104. Zasilacz jest oparty o niskoszumne stabilizatory typu ADP-7104-ADJ (dla V12N/V12P, ±12 V) w wersji o regulowanym napięciu wyjściowym. Napięcie jest ustalane za pomocą dzielników rezystorowych RD1...RD6. Zasilacz napięcia V5A (+5 V) wykonano na bazie układu ADP7102-5 o ustalonym na stałe 5-woltowym napięciu wyjściowym. Układ jest zasilany z transformatora 2x12 V AC/0,5 A. Jego napięcie po wyprostowaniu w mostkach Graetza złożonych z szybkich diod RS1D i filtrowaniu zasilania stabilizatory UD3, UD4. Transile V1 i V2 zabezpieczają układ przed szpilkami napięcia. Stabilizator UD2 jest zasilany z napięciem V12P.


Urządzenie zmontowano na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na **rysunku 7** (moduł procesora) i **rysunku 8** (moduł filtru). Sposób

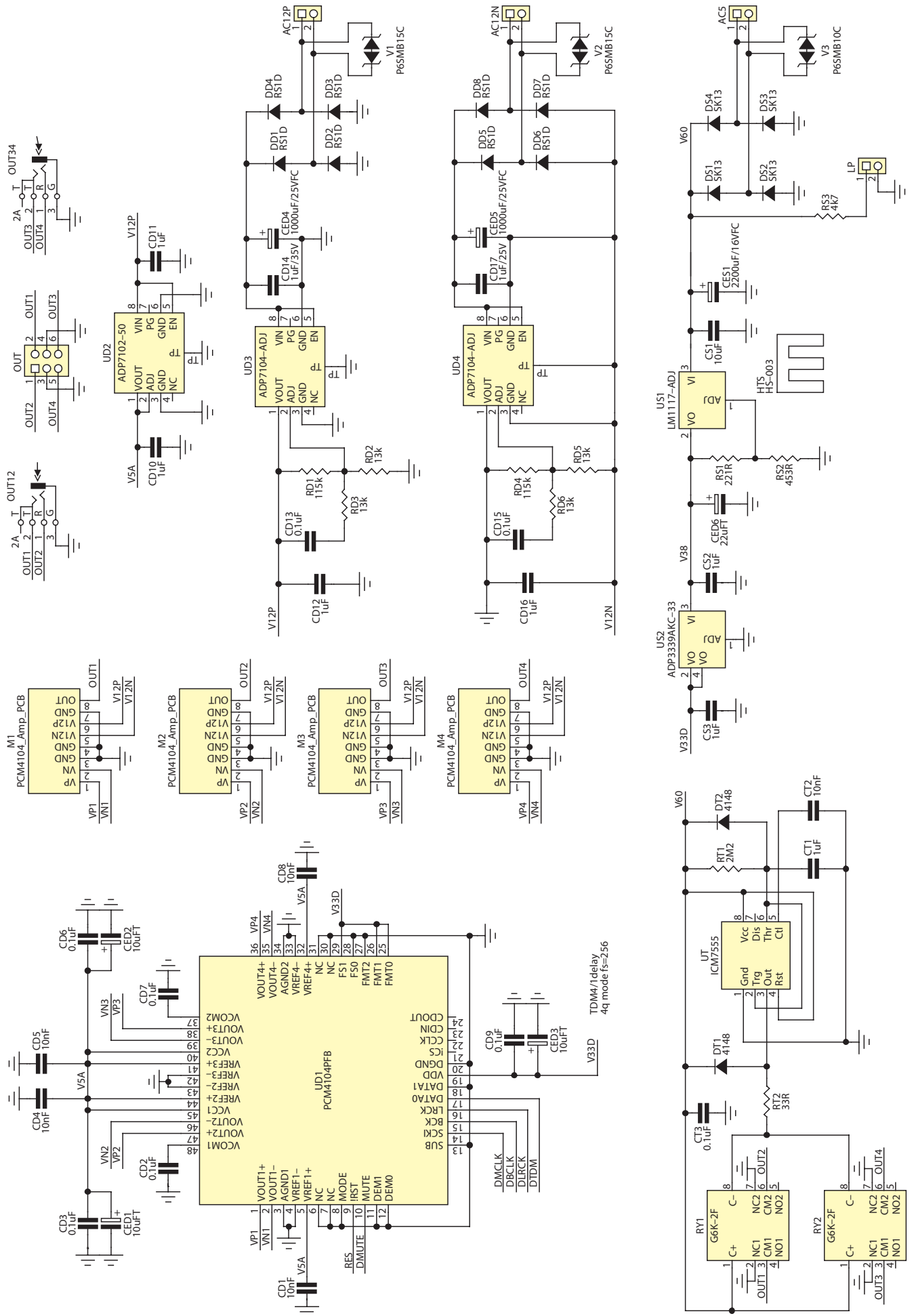


Rysunek 5. Schemat ideowy bloku przetwornika C/A

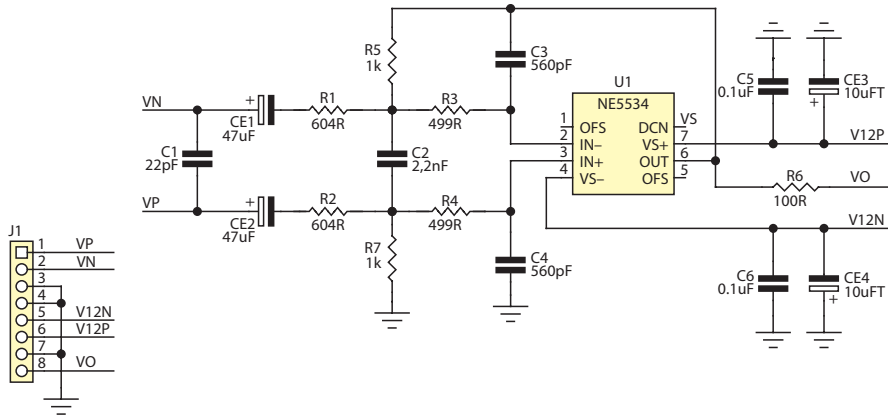


Rysunek 6. Schemat ideowy filtra LPF

 

Rysunek 8. Schemat montażowy płytki filtrów LPF

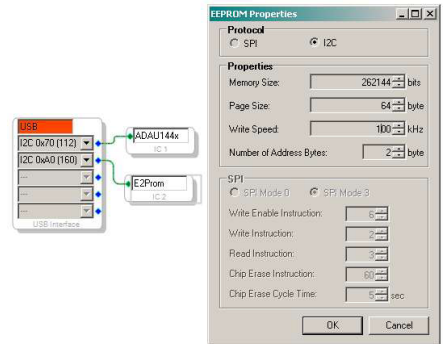

Rysunek 9. Konfiguracja USBi, DSP, EEPROM

 

Rysunek 7. Schemat montażowy urządzenia MegaDSP+

(SPDIF) są ustawione standardowo jako slave I²S (są odbiornikami, nie generują sygnałów I²S). Port wyjściowy Serial8 pracuje jako Master (generuje sygnały BCLK/LRCK/SDO). Domeną zegarową jest sygnał zegara głównego DSP 192 kHz. Port pracuje w trybie multipleksowanym TDM4, zgodnie z konfiguracją sprzętową przetwornika PCM4104.

Ze względu na asynchroniczną pracę wejść szeregowych, przed obróbką audio jest konieczne sprowadzenie sygnałów do wspólnej domeny zegarowej. Do tego celu służy wbudowany w ADAU1442 blok 8 stereofonicznych konwerterów ASRC (1445 ma tylko dwa). Sygnały portów szeregowych doprowadzone są do ASRC z dowolnymi częstotliwościami próbkowania. Po konwersji do częstotliwości DSP dostępne są do obróbki. Konfigurację bloków ASRC pokazano na rysunku 11. W zakładce konfigurowany jest też port wyjściowy, który z racji trybu TDM zajmuje dwa kanały portów szeregowych (#8, #9).


montażu jest typowy i nie wymaga opisu – jedynie należy sprawdzić jego poprawność. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe przylutowanie padów termicznych stabilizatorów i procesora DSP. Układ nie wymaga uruchamiania, zlutowany prawidłowo ze sprawnych elementów jest gotowy do oprogramowania. Konfiguracja i programowanie odbywa się za pomocą

środowiska graficznego Sigma Studio i programatora USBi. Konfiguracja sprzętowa modułu jest stała i może być wykorzystana jako szablon we własnych aplikacjach.


Na rysunku 9 pokazano konfigurację programatora USBi, procesora DSP i pamięci EEPROM. Konfigurację sprzętową portów szeregowych DSP przedstawia rysunek 10. Porty Serial Input2 (I²S), Serial Input7

Serial I/O	Register	Addr	Clock Output Enable [E3]	Frame Sync Type [E4]	Master/Slave & Clock Domain [E1-E4]	BCLK Polarity [E5]	LRCLK Polarity [E6]	Word Length [E7]	M18 Position [E8]
Serial Input 0	57346	0x00	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 0	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57347	0x01	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 1	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57348	0x02	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 2	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57349	0x03	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 3	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57350	0x04	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 4	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57351	0x05	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 5	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57352	0x06	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 6	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
Serial Output 0	57400	0x00	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 8	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57401	0x01	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 9	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57402	0x02	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 10	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57403	0x03	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 11	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57404	0x04	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 2	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57405	0x05	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 3	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57406	0x06	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 4	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
	57407	0x07	Enabled	Slave	Slave to Clock Domain 5	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)
57408	0x08	Enabled	Master	192 kHz Clock	Negative	Negative	24bits	E3 (Delayed by 1)	


Rysunek 10. Konfiguracja sprzętowa portów szeregowych DSP

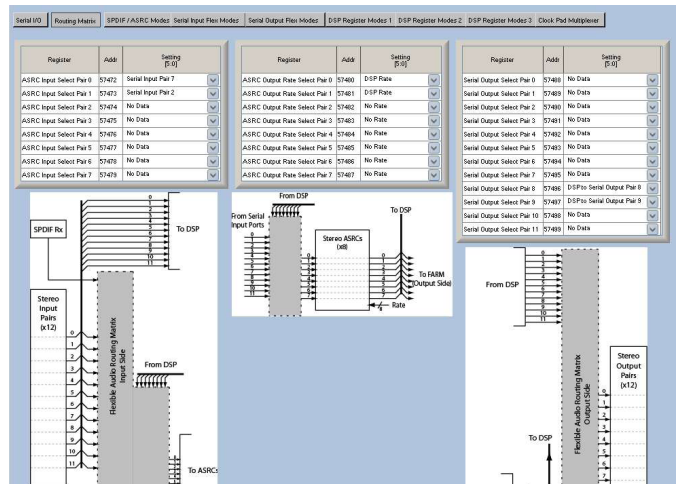


Rysunek 11. Konfiguracja ASRC

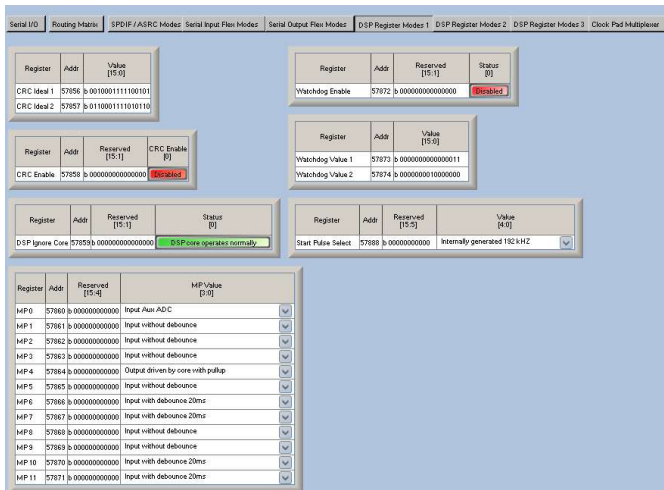

Rysunek 12. Konfiguracja sygnałów zegarowych i wyprowadzeń GPIO

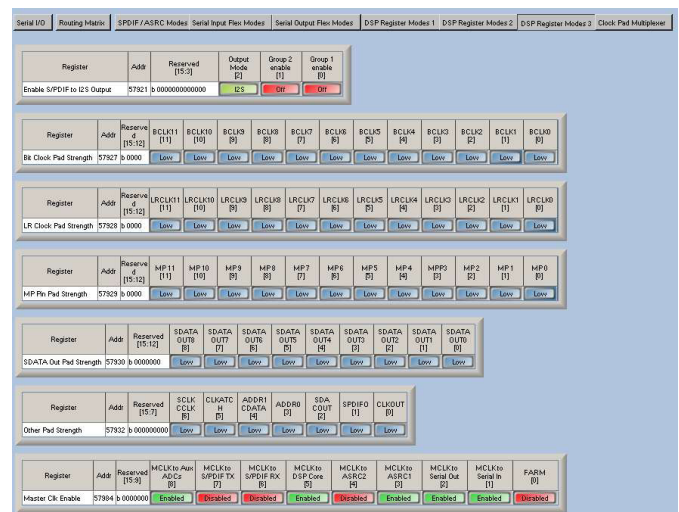

Rysunek 13. Konfiguracja wewnętrznych sygnałów zegarowych DSP

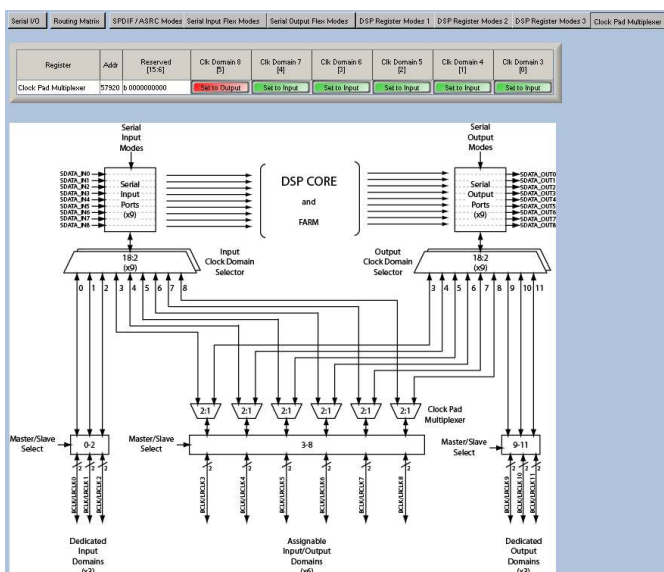

Rysunek 14. Konfiguracja domen zegara

Kolejną konieczną do wykonania konfiguracją jest ustawienie zegara DSP i określenie funkcji wyprowadzeń GPIO (rysunek 12). Układ ADAU1442 pracuje z częstotliwością próbkowania 192 kHz. Wejścia GPIO są używane do wyciszania WMUTE,

danej aplikacji. Następnie należy uaktywnić wszystkie potrzebne sygnały zegarowe (MCLK: Adc, DSP Core, ASRC1, Serial In, OUT) zgodnie z rysunkiem 13 oraz określić domeny In/Out sygnałów zegarowych dla portów szeregowych, jak na rysunku 14.


IMUTE, do wyboru wejść szeregowych SEL i dlatego pracują w trybie wejść cyfrowych, z parametrem *debounce*=20 ms. Wejście sygnału wyciszenia DMUTE pracuje w trybie wyjścia cyfrowego z podwieszeniem. Sygnał regulacji głośności jest podawany na GPIO pracujące w trybie analogowym. Pozostałe dostępne na złączach MP/ADC należy skonfigurować zależnie od potrzeb

Po określeniu konfiguracji sprzętowej, można zabrać się za wykonanie programu dla DSP. Jako projekt przykładowy zrealizowano dwuwejściowy, cyfrowy przedwzmacniacz z korektorem i zwrotnicą dla dwudrożnego stereofonicznego aktywnego systemu audio. Schemat aplikacji zamieszczono na rysunku 15. Sygnały wejściowe z portów I²S i SPDIF są doprowadzone do ASRC. Po konwersji częstotliwości próbkowania (odobnej dla każdego sygnału) doprowadzone są do multiplexera wejść sterowanego z wyprowadznią MP11. Stąd – poprzez multiplexer źródeł Gen/Serial, korektor graficzny, zwrotnicę dwudrożną, blok wspólnej regulacji głośności (potencjometr VOL pin MP0) – do wyjść sterujących przetwornik C/A.

Schemat zawiera sporo elementów nadmiarowych, ale bardzo przydatnych podczas uruchamiania. Każdy sygnał kanału C/A może być wyciszony blokiem MUTEX. Dostępny jest generator testowy wybierany multiplexerem Source=Gen. Generator ma regulowany poziom oraz dwie częstotliwości + wyciszenie. (Uwaga na odpowiedni poziom sygnału podczas testów!). Za wyciszenie C/A odpowiada blok logiki przełączający odpowiednie sygnały na wyjście DMUTE MP4. Wbudowany multiplexer pozwala na sterowanie ręczne wyciszaniem. Podczas testów jest możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie działania układu za pomocą programatora USBi. Przed zaprogramowaniem pamięci EEPROM należy tylko usunąć lub ustawić odpowiednio testowe bloki aplikacji i układ po restarcie będzie już samodzielnie realizował „narysowane” zadanie.

Pozostaje życzyć powodzenia w tworzeniu własnych projektów. W przypadku problemów pomocne może być forum ez.analog.com (dział Sigma DSP).

Adam Tatuś, EP

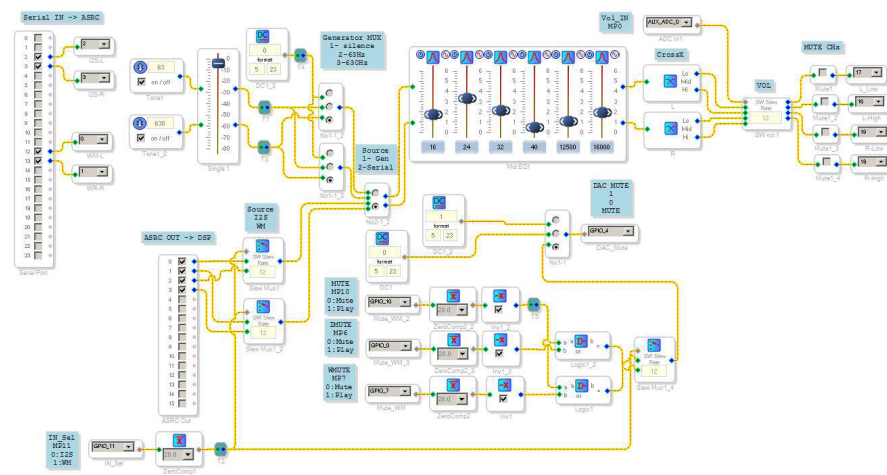

Rysunek 15. Przykładowa aplikacja testowa