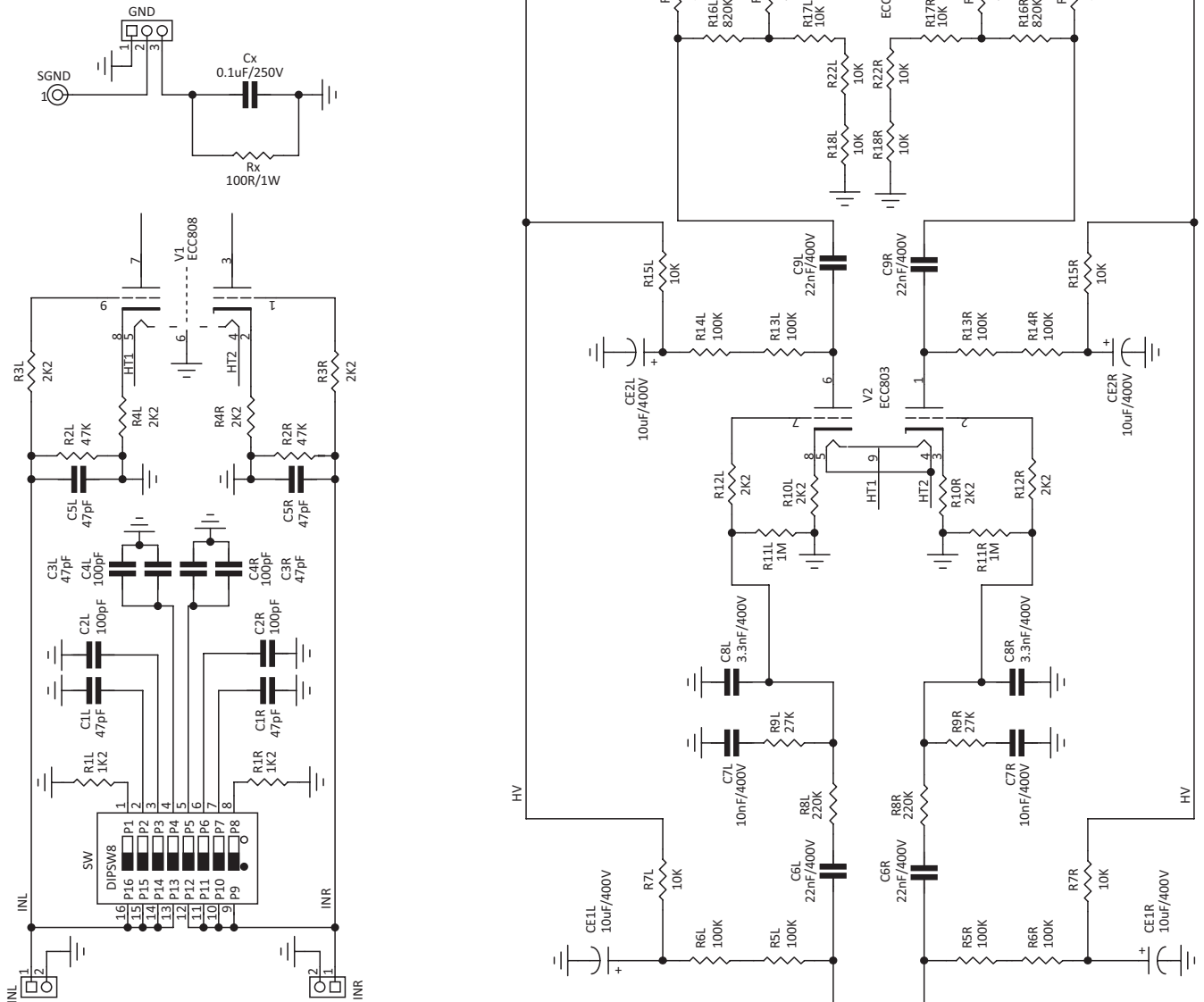


# Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy

## EP 8/2018 – uzupełnienie

W sierpniowym wydaniu *Elektroniki Praktycznej* opublikowaliśmy projekt „Lampowego przedwzmacniacza gramofonowego” autorstwa Adama Tatusia. Na schemacie przedwzmacniacza, zamieszczonym na rysunku 1, brakuje obwodów wejściowych. Przepraszamy za pomyłkę czytelników i autora. Niżej publikujemy cały schemat.



Rysunek 1. Schemat ideowy przedwzmacniacza gramofonowego z EP 8/2018