

# Język Verilog w przykładach (2)



## Układ sterowania 4-cyfrowym wyświetlaczem 7-segmentowym LED

*W tej części kursu opiszemy bloki funkcjonalne układu sterowania 4-cyfrowym wyświetlaczem 7-segmentowym w trybie multipleksowanym. Następnie zaprezentujemy sposób ich połączenia w module nadrzędnym opisu hierarchicznego.*

Jest to przykład zastosowania w jednym układzie: rejestru przesuwanego, licznika pierścieniowego (zbudowanego w oparciu o rejestr przesuwający z krążącą jedynką), konwertera kodu binarnego (BIN) liczby na kod BCD (binarny kod dziesiętny) oraz dekodera kodu binarnego na kod wskaźnika 7-segmentowego.

Na rys. 7 przedstawiono schemat dołączenia wyprowadzeń wyświetlacza. Linie sterujące poszczególnymi segmentami są wspólne dla wszystkich wyświetlaczy, natomiast zasilanie anody każdego z nich jest kontrolowane przez tranzystory typu p-MOS. Takie rozwiązanie umożliwia obsługę wielu modułów wyświetlaczy przy niewielkiej liczbie linii sterujących. Przykładowo, w tym układzie użyto tylko 12 linii, zamiast 32 niezbędnych przy wyświetlaniu statycznym (każdy moduł oddzielnie)

Zaprojektujemy dekodery 4-bitowej liczby binarnej na kod wyświetlacza 7-segmento-


wego, zakładając wyświetlanie na nim cyfr kodu szesnastkowego (jednak w tym przykładzie cyfry A ... F nie będą wyświetlane). Przyjmijmy, że poziom niski napięcia na linii sterującej powoduje świecenie segmentu (wyświetlacz ze wspólną anodą). Kod wyjściowy dekodera przedstawiono na list. 8. Do opisu dekodera użyto instrukcji *case*. W wyniku syntezy układu na podstawie tego opisu powstanie odpowiednia sieć bramek logicznych lub będzie użyta rozproszona pamięć RAM (jeśli docelowy układ FPGA ma taką skonfigurowaną jako pamięć ROM).

Mając dekodery możemy wyświetlić cyfry 0...9. Są jednak cztery moduły wyświetlaczy. Przyjmijmy zatem, że chcemy mieć możliwość wyświetlenia liczb całkowitych 0...9999. Dla takiego zakresu liczb w kodzie BCD potrzebnych jest 14 bitów dla liczby w kodzie BIN. Następnie niezbędna jest konwersja tej liczby na liczbę w kodzie BCD. Spo-

śród znanych metod konwersji, metody arytmetyczne sprawdzają się tylko w systemach mikroprocesorowych, gdyż nie wszystkie układy FPGA mają sprzętowe multiplikatory, a ich synteza w układach programowalnych nie jest efektywna. Konwersja tablicowa jest możliwa, ale konieczne jest wówczas użycie dużych bloków pamięci, a więc powinna być stosowana tylko w przypadku, gdy czas przetwarzania jest krytyczny.

	Kod BCD			Kod BIN			
	Dziesiątki	Jedności					
Shift				1	1	0	0
Shift			1	1	0	0	
Shift		1	1	0	0		
≥5		1	1	0			
Plus 3		0	0	1	1		
Shift		1	0	0	1		
Koniec	1	0	0	1	0		
Dziesiętnie	1		2				12

Rys. 7. Połączenie wyprowadzeń segmentowych 4-cyfrowego wyświetlacza sterowanego multipleksowo

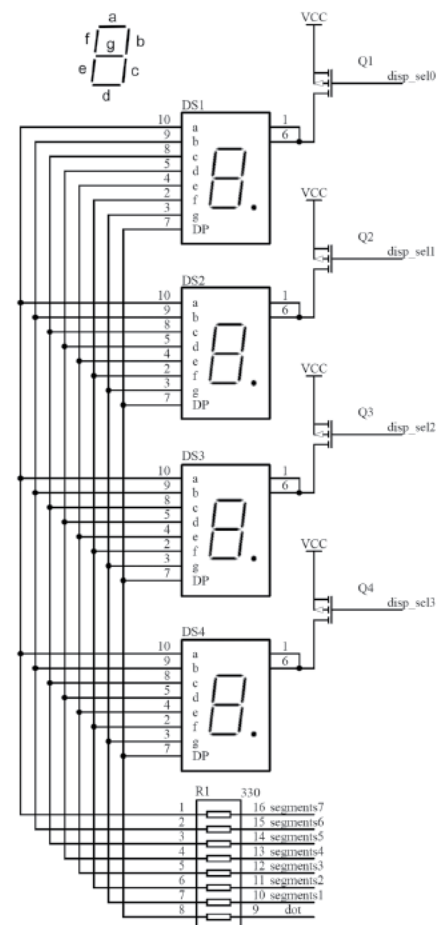

Rys. 8. Ilustracja algorytmu *shift plus 3*

**List. 8. Dekoder kodu BIN na kod wskaźnika 7-segmentowego**

```

module bin2seven(in,out);
input [3:0] in; //liczba binarna
output reg [6:0] out; //linie sterujące wysw.
//dekoder
always@(in)
case(in)
4'h0: out<=7'b0000001;
4'h1: out<=7'b1001111;
4'h2: out<=7'b0010010;
4'h3: out<=7'b0000110;
4'h4: out<=7'b1001100;
4'h5: out<=7'b0100100;
4'h6: out<=7'b0100000;
4'h7: out<=7'b0001111;
4'h8: out<=7'b0000000;
4'h9: out<=7'b0000100;
4'hA: out<=7'b0001000;
4'hB: out<=7'b1100000;
4'hC: out<=7'b0110001;
4'hD: out<=7'b1000010;
4'hE: out<=7'b0110000;
4'hF: out<=7'b0111000;
default: out<=7'b0000001;
endcase
endmodule
    
```

**List. 9. Moduł konwertera kodu BIN na kod BCD**

```

module bin2bcd_cell(clk,reset,init,mod_in,mod_out,Q);
input clk; //zegar
input reset; //reset
input mod_in; //wejście bitu przeniesienia
input init; //początek konwersji
output mod_out; //wyjście bitu przeniesienia
output [0:3] Q; //wyjście BCD

reg [0:3] Q_actual; //rejestr
reg [0:2] Q_next; //wyjście dekodera następnej wartości
reg mod_out_next; //pośrednia wartość bitu przeniesienia

always@(Q_actual) //dekoder następnej wartości
case(Q_actual)
4'd0: Q_next <= 3'd0;
4'd1: Q_next <= 3'd1;
4'd2: Q_next <= 3'd2;
4'd3: Q_next <= 3'd3;
4'd4: Q_next <= 3'd4;
4'd5: Q_next <= 3'd0;
4'd6: Q_next <= 3'd2;
4'd7: Q_next <= 3'd4;
4'd8: Q_next <= 3'd3;
4'd9: Q_next <= 3'd4;
default: Q_next <= 3'd0;
endcase

always@(Q_actual) //kontrola bitu przeniesienia
case(Q_actual)
4'd5: mod_out_next <= 1'b1;
4'd6: mod_out_next <= 1'b1;
4'd7: mod_out_next <= 1'b1;
4'h8: mod_out_next <= 1'b1;
4'h9: mod_out_next <= 1'b1;
default: mod_out_next <= 1'b0;
endcase

assign mod_out = mod_out_next; //opóźnienie bitu przeniesienia
assign Q = Q_actual; //ciągłe przepisanie na wyjście

always@(posedge clk or negedge reset)
if(!reset)
Q_actual<= 4'b0; //reset
else
if (init) begin //początek konwersji
Q_actual <= 4'b0;
end else //krok konwersji
Q_actual <= {Q_next ,mod_in};
endmodule
    
```

W tym przykładzie do konwersji kodu BIN na BCD zastosujemy prosty algorytm *shift plus 3* (stosowany także w kalkulatorach) polegający na przesuwaniu w lewo (mnożenie przez 2) z rejestru równoległoszeregowego (na przykład 4-bitowego) wpisanego do niego liczby w kodzie BIN. Rejestry te będą po zakończeniu konwersji zawierały wynik w postaci kodu BCD. Jeżeli po przesunięciu wartość dziesiętna w rejestrze docelowym (w jego czterech bitach) jest większa lub równa 5 (dziesiętnie), to do zawartości tego rejestru należy dodać 3 (dwójkowo 0011), po czym następuje kolejne przesunię-

cie w lewo i wówczas występuje bit przeniesienia 1 (do dekady dziesiątek), a zawartość tetrady jest skorygowana do właściwej postaci BCD (jedności). Dodanie korygującej trójki przed mnożeniem przekształcaną liczby przez 2 (przesunięcie w lewo o 1 bit) odpowiada odjęciu od korygowanej tetrady jedności liczby dziesiętnej 10 (to znaczy dodania jej kodu uzupełnieniowego do 2, to jest 0110 dwójkowo). Na przykład, gdy aktualna zawartość rejestru BCD wynosi 6, to po dodaniu 3 będzie 9, a po przesunięciu w lewo 18, czyli dwójkowo 1 0010 (prawidłowy kod po konwersji do BCD liczby 1100

# UKŁADY INTERNETOWE

**AVT966**  
Karta przekaźników sterowana przez Internet



**Dostępne wersje:**  
 A - płytką drukowaną i dokumentacją  
 B - komplet elementów z płytką  
 C - układ zmontowany i uruchomiony

**AVT953**  
Karta wejść z interfejsem Ethernet



**Dostępne wersje:**  
 A - płytką drukowaną i dokumentacją  
 B - komplet elementów z płytką  
 C - układ zmontowany i uruchomiony


**AVT927**  
Uniwersalny interfejs Internetowy




**Dostępne wersje:**  
 A - płytką drukowaną i dokumentacją  
 B - komplet elementów z płytką  
 C - układ zmontowany i uruchomiony

www.sklep.avt.pl

Producent: AVT-Korporacja Sp. z o.o.,  
 03-197 Warszawa, ul. Leszczyńska 11  
 tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55,  
 e-mail: handlowy@avt.pl

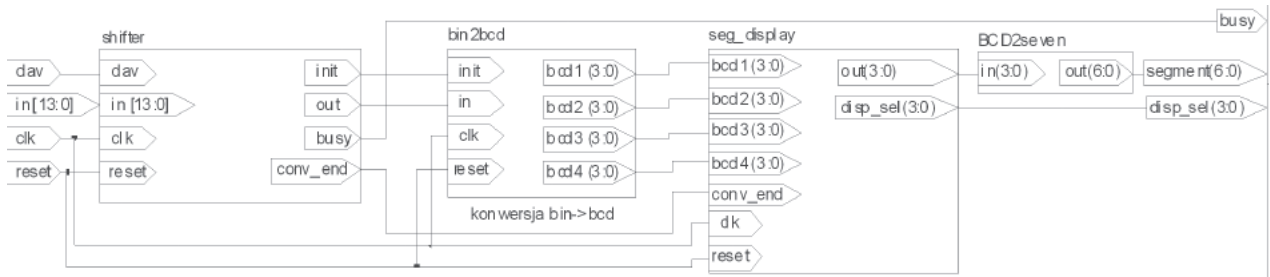

Rys. 9. Schemat połączeń opisujących bloków

 

Rys. 10. Przebiegi czasowe wybranych sygnałów w module wyświetlacz

w kodzie BIN) – rys. 8. Nieco zmodyfikowany opis tego algorytmu (nie ma dodawania 3 przed przesunięciem, natomiast zastosowano odpowiednie przypisanie modyfikujące) przedstawiono na list. 9. Łącząc kaskadowo opisane wyżej rejestry w większe zespoły, można przetwarzać dowolnie długie liczby binarne. Konwersja tą metodą jest zakończona po wprowadzeniu do rejestru BCD wszystkich bitów przekształcanej liczby, a więc trwa zawsze  $n$  cykli zegarowych, gdzie  $n$  jest ilością jej bitów. Należy pamiętać aby przed konwersją wyzerować rejestry sygnałem *init*. Układ konwersji działający według tego algorytmu zajmuje niewielką część zasobów FPGA i jest szybki.

W tym układzie konwersji dane muszą być wprowadzane w postaci szeregowej, dlatego należy zaprojektować moduł, którego zadaniem będzie odbieranie danych w postaci równoległej i ich przekształcenie do postaci szeregowej, następnie dekodowanie otrzymanego kodu do postaci kodu wyświetlacza 7-segmentowego oraz wygenerowanie odpowiednich sygnałów dla wyświetlacza. Układ sterowania wyświetlaczem składa się z pięciu części. Pierwszy (*shifter*) oczekuje na wpis danych sygnalizowany sygnałem *dav*. Są one równolegle wpisywane do rejestru przesuwającego *sreg*. Moduł generuje sygnał zajętości (*busy*), zeruje konwertery *bin2bcd* i odlicza 14 taktów zegarowych dla rejestru przesuwającego, po czym generuje sygnał zakończenia konwersji (*conv\_end*)

List. 10. Moduł rejestru przesuwającego kodu przekształcanej liczby dwójkowej (*Shifter*)

```

module shifter (clk,reset,in,dav,busy,out,init,conv_end);
input clk;
input reset;
input [13:0] in;
input dav;
output busy;
output out;
output reg init;
output reg conv_end;

parameter s_idle = 1'b0; //stany
parameter s_shift = 1'b1;
reg state; //rejestr stanu

reg [13:0] sreg; //rejestr przesuwny
reg [4:0] counter; //licznik przesunięć

//wpis i przesunięcie
always@(posedge clk or negedge reset)
if(!reset) begin
counter <= 5'b0;
sreg <= 15'b0;
init <= 1'b0;
state <= s_idle;
conv_end <= 1'b0;
end else begin
init <= 1'b0;
conv_end <= 1'b0;
counter <= counter - 4'b1;
sreg <= {sreg[12:0],1'b0};
case (state)
s_idle: //czeka na nową daną
if (dav) begin
state <= s_shift;
sreg <= in;
init <= 1'b1;
counter <= 4'd13;
end else
state <= s_idle;
s_shift: //wsuwanie danych do konwertera
if(counter==4'h0) begin
state <= s_idle;
conv_end <= 1'b1;
end
default: state<= s_idle;
endcase
end
//sygnalizacja gotowości
assign busy=dav||(state==s_shift);
assign out=sreg[13];
endmodule
    
```

**List. 11. Moduł zbiorczy konwertera kodu BIN na kod BCD**

```

module bin2bcd (in, clk, init, reset, bcd1, bcd2, bcd3, bcd4);
    input in; //wejście z rejestru przesuwanego
    input clk;
    input reset;
    input init;
    output [3:0] bcd1; //wyjścia w kodzie bcd
    output [3:0] bcd2;
    output [3:0] bcd3;
    output [3:0] bcd4;
//sygnały pośrednie
wire mod1_2;
wire mod2_3;
wire mod3_4;

//instancjonowanie komórek konwertera BIN2BCD
bin2bcd_cell bin2bcd_cell1(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .init(init),
    .mod_in(in),
    .mod_out(mod1_2),
    .Q(bcd1));

bin2bcd_cell bin2bcd_cell2(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .init(init),
    .mod_in(mod1_2),
    .mod_out(mod2_3),
    .Q(bcd2));

bin2bcd_cell bin2bcd_cell3(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .init(init),
    .mod_in(mod2_3),
    .mod_out(mod3_4),
    .Q(bcd3));

bin2bcd_cell bin2bcd_cell4(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .init(init),
    .mod_in(mod3_4),
    .mod_out(),
    .Q(bcd4));

endmodule
    
```

**List. 12. Moduł obsługi wyświetlaczy**

```

module seg_display (clk, conv_end, reset, impulse,
    bcd1, bcd2, bcd3, bcd4, bcd_out, disp_sel);

    input clk;
    input reset;
    input impulse; //impulsy z preskalera
    input conv_end; //sygnał końca konwersji
    input [3:0] bcd1; //wejścia w bcd
    input [3:0] bcd2;
    input [3:0] bcd3;
    input [3:0] bcd4;
    output [3:0] bcd_out; //wybrana cyfra
    output [3:0] disp_sel; //wybór wyświetlacza

    reg [3:0] selector; //bufor cykliczny wyboru wyświetlacza
    always@(posedge clk or negedge reset)
    if (!reset)
        selector <= 4'b1;
    else if (impulse)
        selector <= {selector[2:0], selector[3]};

    assign disp_sel = selector;

//rejestry zatrzymujące
reg [3:0] bcd1_reg;
reg [3:0] bcd2_reg;
reg [3:0] bcd3_reg;
reg [3:0] bcd4_reg;

always@(posedge clk or negedge reset)
    if (!reset) begin
        bcd1_reg <= 4'b0;
        bcd2_reg <= 4'b0;
        bcd3_reg <= 4'b0;
        bcd4_reg <= 4'b0;
    end else if (conv_end) begin
        bcd1_reg <= bcd1;
        bcd2_reg <= bcd2;
        bcd3_reg <= bcd3;
        bcd4_reg <= bcd4;
    end

    assign bcd_out = (selector==4'b0001)?bcd1_reg:
        (selector==4'b0010)?bcd2_reg:
        (selector==4'b0100)?bcd3_reg:
        (selector==4'b1000)?bcd4_
reg:4'b0000;
endmodule
    
```

**Kurs programowania układów CPLD**

LogicMaster - zestaw ewaluacyjny z układem XC9572XL  
Płyta CD z kompletem materiałów do kursu



Wrz z zestawem AVT2875 otrzymasz płytę CD zawierającą:

**8** lekcji kursu CPLD prowadzonego na łamach Elektroniki dla Wszystkich



implementacje, noty katalogowe i materiały dodatkowe



**AVT2875 - Płyta prototypowa dla CPLD**

- układ XC9572XL
- nadajnik i odbiornik IR
- wbudowany przełącznik
- dodatkowe wyjście z tranzystorem mocy MOSFET
- dwa wyświetlacze siedmiosegmentowe LED
- pięć diod LED
- zintegrowany programator
- zasilanie - 12VDC

**www.sklep.avt.pl**

AVT-Korporacja Sp. z o.o.  
03-197 Warszawa  
ul. Leszczynowa 11  
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55  
e-mail: handlowy@avt.pl

i powraca do stanu oczekiwania na nowy wpis. Należy zauważyć, że zarówno licznik jak i rejestr przesuwany działają niezależnie od aktualnego stanu przerzutnika *state*. Wybierając odpowiednio warunki przełączania tego przerzutnika można zmniejszyć liczbę użytych elementów nie realizując obwodów zatrzymania licznika i rejestru przesuwającego na czas oczekiwania na nową daną. Opis tego modułu jest zamieszczony na **list. 10**. Ponieważ wyświetlacz ma cztery cyfry, to potrzebnych jest tyle samo dekad (tetrad dla zapisu poszczególnych cyfr w postaci dwójkowej) po konwersji na BCD. W opisie na **list. 11** instancjonowane są te komponenty i odpowiednio łączone między sobą. Na wejście pierwszego konwertera podawany jest najbardziej znaczący bit z rejestru przesuwającego – modułu *shifter* (*sreg[13]*). W kolejnym module (*seg\_display*) za pomocą sygnału końca konwersji (*conv\_end*) zatraskiwane są dane wyjściowe – cztery cyfry w kodzie BCD (**list. 12**). Do przełączania wyświetlaczy zastosowano licznik pierścieniowy liczący w kodzie 1 z 4 (*selector*). Wpisana po zerowaniu do tego licznika jedynka jest cyklicznie przesuwana, wskutek czego są wybierane kolejne wyświetlacze. Na podstawie aktualnego stanu tego licznika wyświetlana jest na odpowiednim wyświetlaczu cyfra BCD. Na końcu dołączono konwerter kodu cyfry BCD na kod wyświetlacza 7-segmentowego (*bin2seven*) tak, aby można było bezpośrednio sterować liniami wyświetlacza. Ponieważ wyświetlaczy nie można przełączać ze zbyt dużą częstotliwością, zastosowano preskaler (cz. 1. kursu, list. 7), który „spowalnia” taktowanie licznika pierścieniowego (*selector*). Na **list. 13** połączono te moduły w jeden blok. Graficzne przedstawienie połączeń jest zaprezentowane na **rys. 9**.

W celu sprawdzenia działania całego układu sterującego przeanalizujemy wyniki symulacji z **rys. 10**. Liczby 1771 i 2539 są wpisywane do modułu, odpowiednio w 50. i 420. nanosekundzie procesu symulacji, a konwersja jest ukończona odpowiednio w 330. i 710. nanosekundzie. Przez cały czas symulacji widoczna jest praca sterownika wyświetlaczy (sygnały *disp\_sel* i *bcd*). O ile w opisanym przykładzie przełączanie wyświetlaczy odbywa się co 20 ms, to na **rys. 2.4** przebiegi te zostały „przyspieszone” w celu umożliwienia ich zaprezentowania na jednym ekranie (przy określonej częstotliwości sygnału taktującego *clk*).

W celu zwiększenia czytelności kodu, cztery moduły dekodera zostały zainstan-

### List. 13. Moduł nadrzędny

```
module wyswietlacz (clk, reset, in, dav, busy, disp_sel, segment);
    input clk; //50Mhz
    input reset;
    input [13:0] in;
    input dav;
    output busy;
    output [3:0] disp_sel; //wybór wyświetlacza
    output [6:0] segment; //sterowanie segmentami

    wire ser_data,init,conv_end;
    //shifter
    shifter shifter_i(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .in(in),
        .dav(dav),
        .busy(busy),
        .out(ser_data),
        .init(init),
        .conv_end(conv_end));

    wire [3:0] bcd1,bcd2,bcd3,bcd4;
    //konwerter bin->bcd
    bin2bcd bin2bcd_i(
        .in(ser_data),
        .clk(clk),
        .init(init),
        .reset(reset),
        .bcd1(bcd1),
        .bcd2(bcd2),
        .bcd3(bcd3),
        .bcd4(bcd4));

    //preskaler 20ms
    wire impulse;
    licznik #(.length(20), .count(1000000))
    prescaler_20ms (.clk(clk), .reset(reset), .counter(),
    .impulse(impulse));

    wire [3:0] bcd;
    //moduł wyświetlający
    seg_display seg_display_i(
        .clk(clk),
        .conv_end(conv_end),
        .reset(reset),
        .impulse(impulse),
        .bcd1(bcd1),
        .bcd2(bcd2),
        .bcd3(bcd3),
        .bcd4(bcd4),
        .bcd_out(bcd),
        .disp_sel(disp_sel));

    //konwerter BCD na kod 7-segmentowy
    BCD2seven BCD2seven(
        .in(bcd),
        .out(segment));
endmodule
```

### List. 14. Fragment kodu z przykładem wielokrotnego instancjonowania (bardziej zwarty opis niż na list. 11)

```
wire [3:0] mod1; //sygnały wejściowe
wire [3:0] mod2; //sygnały wyjściowe
assign mod1[3:1]=mod2[2:0]; //połączenia pomiędzy komórkami
assign mod1[0]=temp[13]; //przypisanie wejścia do pierwszej komórki
wire [15:0] bcd_int; //opis wyjść BCD
//instancjonowanie czterech komórek konwertera
bin2bcd_cell bin2bcd_cell1 [3:0] (.clk(clk), .reset(clrn), .init(init), .mod_in(mod1), .mod_out(mod2), .Q(bcd_int));

assign bcd1_int = bcd_int[3:0]; //odpowiednie rozdzielanie sygnałów
assign bcd2_int = bcd_int[7:4];
assign bcd3_int = bcd_int[11:8];
assign bcd4_int = bcd_int[15:12];
```

cjonowane oddzielnie. Jest to jednak niepraktyczne w przypadku konieczności stosowania większej ich liczby. Język Verilog umożliwia bardziej zwarty opis wielokrotnego instancjonowania tego samego modułu. Na **list. 14** jest zamieszczony fragment kodu prezentujący użycie tej konstrukcji w opisanym module.

Ukończyliśmy pierwszy prawdziwy projekt. Zajmuje on około 7% zasobów najmniejszego układu FPGA z rodziny Spartan 3E firmy Xilinx. W kolejnej, trzeciej części przedstawimy przykład opisu pamięci RAM implementowanej w FPGA.

**Krzysztof Kasiński**  
krzysztof.kasinski@o2.pl