 


# Układy FPGA w przykładach, część 8

## Projekty przykładowe

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne bez sterowników są stosunkowo rzadko stosowane w popularnych aplikacjach, co wynika z – jak sądzimy – z przekonania, że ich obsługa jest trudniejsza niż wyświetlaczy LED. O tym, że nie jest to prawda przekonamy Czytelników w artykule, przy okazji pokazując nieco inny niż dotychczas sposób przygotowywania projektów.



Podstawowa nowość polega na tym, że projekt implementowany w FPGA opiszemy za pomocą schematu, a nie języka VHDL. Jedynie jego niewielki fragment (dekoder BCD→7 segmentów i preskaler) opiszemy w VHDL, następnie utworzymy ich symbole graficzne i wykorzystamy na schemacie. Pozostałe elementy widoczne na **rys. 1** wzięto ze standardowych bibliotek pakietu WebPack ISE.

Sposób sterowania wyświetlaczy LCD opisaliśmy szczegółowo w EP6/2003 (w artykule „Dekoder–sterownik 7–segmentowego wyświetlacza LCD w VHDL”), wobec

czego teraz skupimy się na opisie realizacji projektu: zamierzamy wysterować 3,5–cyfrowy wyświetlacz „multimetrowy” za pomocą układu FPGA.


### Realizacja

Schemat ilustrujący sposób wykonania projektu pokazano na **rys. 1**. Do wejść dekoderek sterujących segmentami LCD dołączono trzy liczniki dekadowe, które zliczają impulsy z wyjścia preskalera (którego opis pokazano na **list. 1**).

Jak wspomniano, dekodek sterujący także opisano w VHDL (**list. 2**), dzięki czemu oszczędzo-

no sporo czasu, co łatwo ocenić po próbie narysowania (np. z wykorzystaniem podstawowych bramek logicznych) odpowiednika opisu z **list. 2**. Ponieważ, zgodnie ze wstępną zapowiedzią, projekt narysujemy w edytorze schematów WebPacka ISE, obydwa fragmenty projektu opisane w VHDL przekonwertujemy do postaci symbolu graficznego i użyjemy

 **Kursowa platforma sprzętowa**  
Wszystkie projekty przedstawione w kursie implementowano i testowano na zestawie składającym się z bazy ZL9PLD i modułu dipPLD ZL10PLD (z układem FPGA z rodziny Spartan 3 – XC3S200). Zestaw oraz programator ISP są dostępne w [www.sklep.avt.pl](http://www.sklep.avt.pl).



**List. 1. Opis 18–bitowego preskalera służącego do uzyskania przebiegów zegarowych zliczanych przez liczniki (których stany monitorujemy na LCD) oraz sterującego wspólną elektrodą wyświetlacza LCD (backplane lub COM)**


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity preskaler is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        q : inout STD_LOGIC_VECTOR (18 downto 0) );
end preskaler;

architecture Behavioral of preskaler is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk='1' and clk'event then
      q <= q - 1;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

no sporo czasu, co łatwo ocenić po próbie narysowania (np. z wykorzystaniem podstawowych bramek logicznych) odpowiednika opisu z **list. 2**.

Ponieważ, zgodnie ze wstępną zapowiedzią, projekt narysujemy w edytorze schematów WebPacka ISE, obydwa fragmenty projektu opisane w VHDL przekonwertujemy do postaci symbolu graficznego i użyjemy

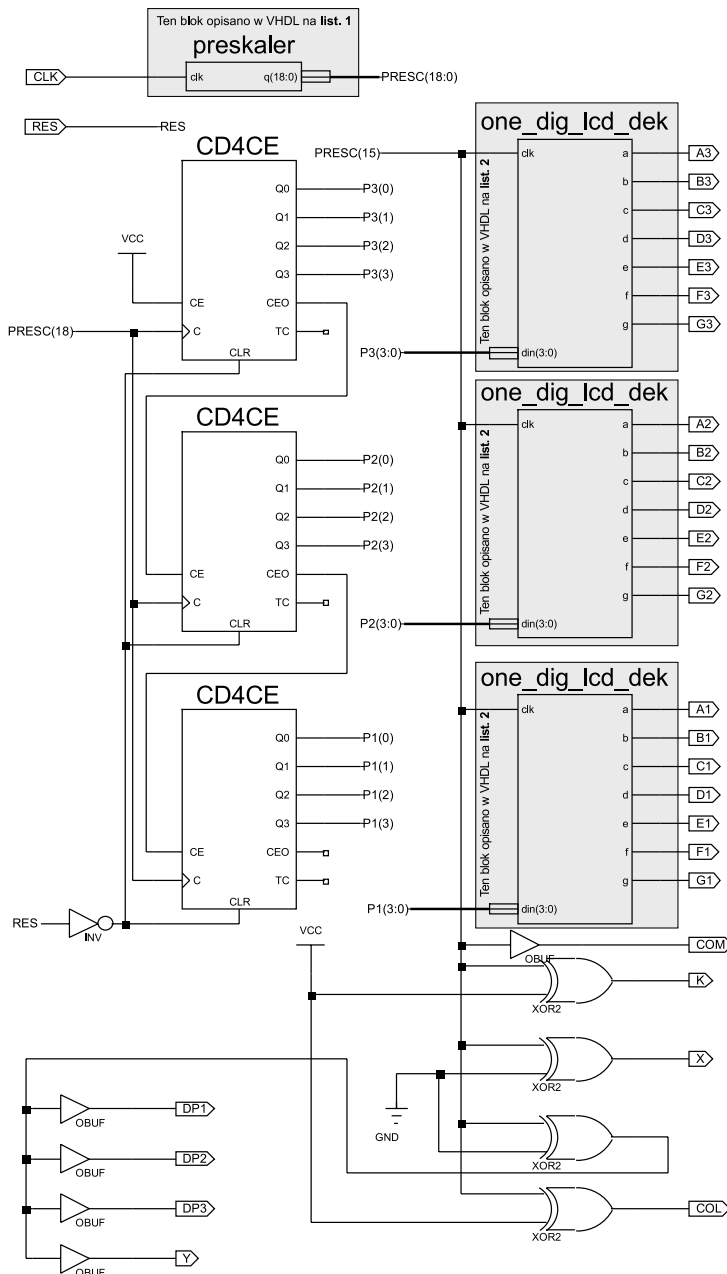

Rys. 1.

**Zapraszamy do współpracy!**

Wszystkich Czytelników interesujących się układami FPGA zachęcamy do prezentacji na tamach EP własnych rozwiązań. Odpowiemy także na wszelkie pytania związane z kursem, językiem VHDL i układami FPGA.


symboli graficznych uzyskanych z przygotowanych opisów VHDL.

Projekt pokazany na rys. 1 został na potrzeby testów uproszczony: kropki dziesiętne oraz znaki specjalne (oprócz dwukropka) zostały na stałe wygaszone, a cyfra „1” na najstarszej pozycji jest włączona na stałe. Efekt taki uzyskano dzięki bramkom ExOR znajdującym się w dolnej części schematu. Bramki te pracują jako sterowane inwertery, które odwracają fazę sygnału

zegarowego (sterującego wspólną elektrodę wyświetlacza) gdy na drugim wejściu bramki jest logiczna „1” – w takim przypadku sterowany segment jest włączony. Wejścia zerujące liczników zastosowanych w projekcie dołączono do mikroprzełącznika S1 na pycie bazowej ZL9PLD, co pozwala w dowolnym momencie wyzerować liczniki uzyskując wynik odczytu „1000”, bo – jak wspomniano – najstarsza cyfra jest włączona na stałe. Wątpliwości

### Plan kursu

1. Wprowadzenie
  - Budowa zestawu uruchomieniowego
  - Programowanie i konfiguracja układu XC3S200
  - Tryby konfiguracji układu XC3S200
  - Zasilanie układu XC3S200
  - Linie I/O w układzie XC3S200
  - JTAG jako uniwersalny interfejs do programowania i konfigurowania
2. Budowa, cechy funkcjonalne i parametry układów FPGA z rodziny Spartan 3
  - CLB
  - IOB
  - Globalne sygnały zegarowe
  - DCM
  - Sprzętowe multiplikatory
  - Pamięć BlockRAM
3. Projekty przykładowe
  - Debouncer
  - Klawiatura matrycowa
  - Obsługa wyświetlacza multiplexowego LED
  - **Obsługa wyświetlacza LCD**
  - Sterownik LCD 2x16 (prosty)
  - Sterownik LCD 2x16 (zaawansowany)
  - Komunikacja via RS232 i USB
  - Sterownik VGA
  - Implementacja mikrokontrolera PicoBlaze

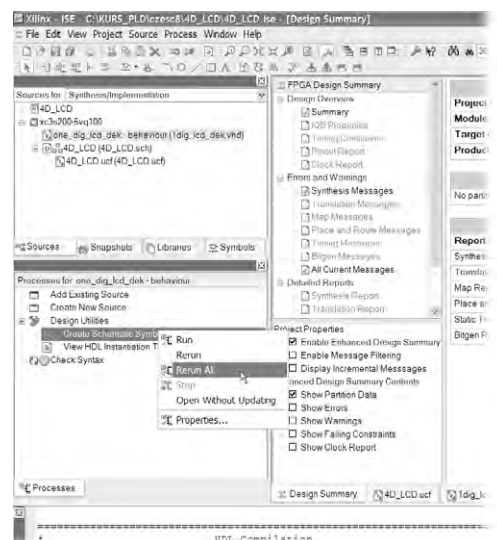

Rys. 2.

może budzić sensowność sterowania segmentów wyłączonych na stałe – wynika to z dużej czułości ciekłego kryształu na pole elektryczne, które może powodować niezamierzone

**List. 2. Opis VHDL kompletnego dekodera 7-segmentowego przystosowanego do sterowania LCD – na wejście CLK należy podać przebieg prostokątny o częstotliwości 30...300 Hz**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity one_dig_lcd_dek is port (
    din: in std_logic_vector(3 downto 0);
    clk: in std_logic;
    a, b, c, d, e, f, g: out std_logic
);
end one_dig_lcd_dek;

architecture behaviour of one_dig_lcd_dek is
    signal segm: std_logic_vector(6 downto 0);
    signal segm_o: std_logic_vector(6 downto 0);
    signal bp: std_logic;
begin
    with din select
    --
    segm <=
        gfedcba
        "01111111" when „0000”, -- 0
        „0000110” when „0001”, -- 1
        „1011011” when „0010”, -- 2
        „1001111” when „0011”, -- 3
        „1100110” when „0100”, -- 4
        „1101101” when „0101”, -- 5
        „1111101” when „0110”, -- 6
        „0000111” when „0111”, -- 7
        „1111111” when „1000”, -- 8
        „1101111” when „1001”, -- 9
        „0000000” when others; -- wygaszenie

    bp <= clk;


    mb_xor: for I in 0 to 6 generate
        segm_o(i) <= segm(i) xor bp;
    end generate;

    g <= segm_o(6);
    f <= segm_o(5);
    e <= segm_o(4);
    d <= segm_o(3);
    c <= segm_o(2);
    b <= segm_o(1);
    a <= segm_o(0);

end behaviour;
```

włączanie segmentów, które nie są sterowane.

Pokazany sposób opisanie projektu nie jest jedynym możliwym,

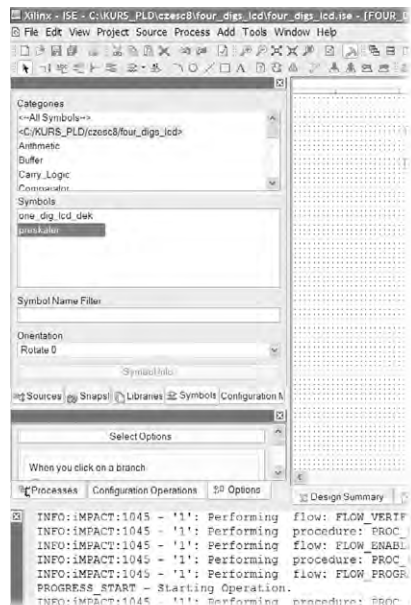

Rys. 3.


można oczywiście całość (modułowo lub w pojedynczym pliku) opisać w VHDL, jak robiliśmy to w poprzednich miesiącach.

**Implementacja**


Projekt dekodera ma strukturę hierarchiczną (rys. 5), najwyżej w hierarchii jest ulokowany schemat identyczny z pokazanym na rys. 1. Elementami podrzędnymi są: preskaler i dekodery (jak widać na rys. 5, zastosowany na schemacie trzykrotnie), z opisów których wykonaliśmy schematowe elementy biblioteczne.

Interesująco wyglądają wyniki syntezy logicznej wykonanej przez pakiet Web Pack ISE, syntezer „zauważył” bowiem, że w projekcie zastosowaliśmy 3 pamięci ROM (transkodery BCD->kod 7-segmentowy), 19-bitowy preskaler, 3 liczniki 4-bitowe i 21 sterowanych inwerterów (bramek ExOR) – po jednym dla każdego sterowanego segmentu.

Rys. 4.

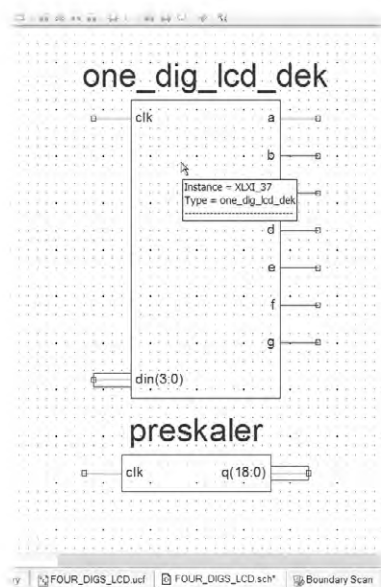

Rys. 5.

 


Dokładny opis korzystania z bezpłatnego pakietu WebPack ISE przedstawiono w książce „Układy programowalne – pierwsze kroki”, dostępnej w sklepie AVT (nr katalogowy KS-220604). Spis treści tej książki jest dostępny pod adresem: [http://www.sklep.avt.pl/photo/\\_pdf/KS-220604.pdf](http://www.sklep.avt.pl/photo/_pdf/KS-220604.pdf).

**Podsumowanie**

Projekt przedstawiony w artykule można (także po wykonaniu ewentualnych modyfikacji) wykorzystać jako uniwersalny „IP core” w dowolnych innych projektach, na przykład poprzez wykonanie symbolu schematowego (jak na rys. 6).

Jak się z pewnością przekonają Czytelnicy zamierzający prowadzić własne próby z modyfikowaniem prezentowanego projektu, VHDL zapewnia dużą łatwość wprowadzania zmian. Modyfikowanie schematów jest nieco trudniejsze, czego jedną z przyczyn są drobne narowy edytora schematów, z drugiej – konieczność myślenia o projekcie na poziomie bramek co powoduje, że sporą część nie zawsze łatwej w wykonaniu syntezy logicznej Czytelnik musi przeprowadzić samodzielnie. Warto więc pokonać pierwsze trudności w nauce VHDL-a, żeby w kolejnych projektach było wygodnie.

**Jacek Majewski**  
**jacek.majewski@pwr.wroc.pl**  
**Piotr Zbysiński, EP**  
**piotr.zbysinski@ep.com.pl**

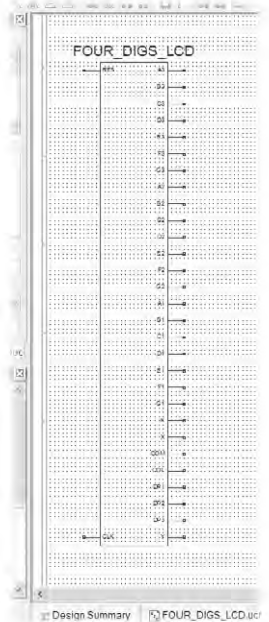

Rys. 6.