


Układy FPGA w przykładach, część 9 Projekty przykładowe

Ze względu na niską cenę i wygodę stosowania, alfanumeryczne wyświetlacze LCD są powszechnie stosowane w panelach operatorskich urzędzeń wszelkiej „maści”. O ile procedury obsługi sterowników HD44780 (lub podobnych) dla różnych mikrokontrolerów są łatwo dostępne, nieco gorzej wygląda sprawa w przypadku użytkowników FPGA. Nie oznacza to jednak, że musimy rezygnować z możliwości stosowania takich wyświetlaczy w swoich projektach – jedno z najprostszych rozwiązań problemu przedstawiamy w artykule.


Typowe wyświetlacze alfanumeryczne (jak np. WC1602 lub podobne) są wyposażone w sterowniki zgodne z HD44780 i z takim właśnie układem współpracuje opisany w artykule sterownik implementowany w FPGA. Przedstawione rozwiązanie charakteryzuje się prostotą i przejrzystością koncepcyjną, dzięki czemu analiza jego działania nie wymaga zaawansowanej znajomości VHDL, wystarczy podstawowa znajomość sekwencyjnych układów cyfrowych. Maksymalne uproszczenie opisu odbiło się na funkcjonalności projektu, dlatego za miesiąc przedstawimy rozwiązanie sterownika o większej funkcjonalności.

Realizacja

 Magistrala danych sterownika HD44780 jest dwukierunkowa, dzięki czemu projektant korzystający z wyświetlacza może (między innymi) sprawdzić gotowość sterownika do przyjęcia kolejnych poleceń (za pomocą sygnału *BusyFlag*, dostępnego na magistrali danych).



Ponieważ w większości przypadków wyświetlacze z układami HD44780 są zasilane napięciem 5 V, a linie I/O układów Spartan 3 nie mogą bezpośrednio współpracować z logiką CMOS/TTL5V, konieczne okazało się zastosowanie układu buforującego linie danych D7...D4 oraz sterujące E(NA) i RS (rys. 1). Takie rozwiązanie uniemożliwia odczyt przez FPGA magistrali danych sterownika HD44780, co jednak nie uniemożliwia jego obsługi: w praktyce projektanci dość często upraszczają procedury obsługi wyświetlaczy, rezygnując z możliwości monitorowania flagi zajętości, zapewniając takie odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi operacjami na magistrali, podczas których sterownik HD44780

 

Rys. 1.


Zapraszamy do współpracy!

Wszystkich Czytelników interesujących się układami FPGA zachęcamy do prezentacji na łamach EP własnych rozwiązań. Odpowiemy także na wszelkie pytania związane z kursem, językiem VHDL i układami FPGA.


na pewno zdąży z wykonaniem poleceń. Zgodnie z danymi katalogowymi tego układu najdłużej trwa wykonanie polecenia *Return Home* (do 1,52 ms), wykonanie pozostałych poleceń trwa nie dłużej niż 37...41 μs.

Tak więc, dzięki prostemu zabiegowi „czasowemu” udało się uprościć budowę interfejsu obsługującego LCD implementowanego w FPGA, pozwoliło to także na stałe zewrzeć do masy zasilania linię sterującą LCD o nazwie R/#W.

Jeżeli jednak dwukierunkowy dostęp do sterownika HD44780

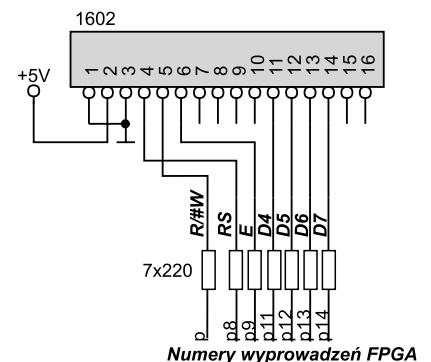

Rys. 2.

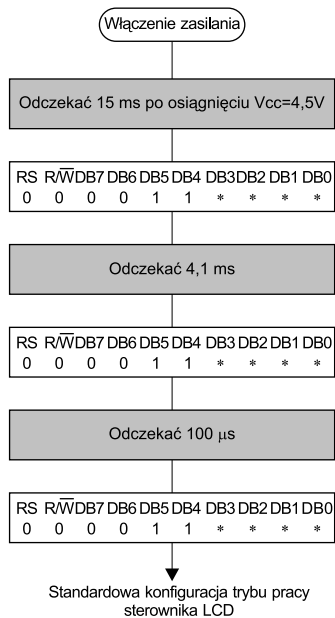

Rys. 3.

okaże się niezbędny, można zastosować pasywny układ dopasowujący poziomy napięciowe pomiędzy FPGA i HD44780, jaki pokazano na rys. 2.

Sterowniki HD44780 charakteryzują się niezbyt dobrze działającym układem zerującym, który w wielu przypadkach trzeba „wspierać” za pomocą zerowania programowego. Na rys. 3 pokazano zalecaną przez producenta sekwencję zerującą sterownik, z podanymi minimalnymi czasami trwania każdego etapu. Jak można zauważyć, zakres odcinków czasu jakie trzeba odmierzyć jest bardzo duży: od 37 μs aż do 15 ms. Precyzyjne ich odmierzenie mocno komplikuje budowę interfejsu i – jak pokazały doświadczenia – nie jest niezbędne. Poszliśmy na skróty, przyjmując niską częstotliwość taktowania automatu „zaszytego” w interfejsie,

List. 1. Opis preskalera zastosowanego w projekcie do uzyskania częstotliwości 56 Hz z 3,6864 MHz

```
presc: process (clk)
begin
    if clk='1' and clk'event then
        presk <= presk - 1;
    end if;
end process;

clk_int <= presk(15);
```

List. 2. Opis licznika stanów (część „przerzutnikowa” automatu)

```
u1: process (clk_int)
begin
    if (clk_int'event and clk_int='1') then
        cs <= ns;
    end if;
end process;
```



wynosi ona ok. 56 Hz, co daje nam okres taktowania 17,7 ms. Jest to czas wystarczająco długi, żeby zapewnić poprawną pracę sterownika HD44780 – „mieszczą” się w nim wszelkie operacje jakie będziemy wykonywać na wyświetlaczu.

Implementacja

Prezentowany projekt zaimplementowano w zestawie ewaluacyjnym składającym się z płyty bazowej ZL9PLD oraz modułu dipPLD ZL10PLD (z zainstalowanym układem XC3S200). W module dipPLD zastosowano generator kwarcowy o częstotliwości przebiegu prostokątnego 3,6864 MHz, który spełnia rolę źródła sygnału taktującego dla projektu implementowanego w FPGA – dzięki preskalerowi (standardowy licznik zliczający w dół opisany na list. 1) uzyskujemy z niego przebieg o częstotliwości 56 Hz. Wybór stopnia podziału 16-bitowego preskalera odbywa się w linii `clk_int <= presk(15);`

Interfejs obsługujący sterownik LCD zaprojektowano jako sekwencyjny automat z kolejno opisanymi stanami. Każdy takt sygnału zegarowego powoduje przejście automatu do kolejnego stanu, a każdemu stanowi przypisano jedną operację. Opis części prze-

Kodowanie automatów
Zalety i wady różnych sposobów kodowania automatów są opisane w pomocy programu WebPack ISE.

Plan kursu

1. Wprowadzenie
 - Budowa zestawu uruchomieniowego
 - Programowanie i konfiguracja układu XC3S200
 - Tryby konfiguracji układu XC3S200
 - Zasilanie układu XC3S200
 - Linie I/O w układzie XC3S200
 - JTAG jako uniwersalny interfejs do programowania i konfigurowania
2. Budowa, cechy funkcjonalne i parametry układów FPGA z rodziny Spartan 3
 - CLB
 - IOB
 - Globalne sygnały zegarowe
 - DCM
 - Sprzętowe multiplikatory
 - Pamięć BlockRAM
3. Projekty przykładowe
 - Debouncer
 - Klawiatura matrycowa
 - Obsługa wyświetlacza multipleksowego LED
 - Obsługa wyświetlacza LCD
 - Sterownik LCD 2x16 (prosty)
 - Sterownik LCD 2x16 (zawansowany)
 - Komunikacja via RS232 i USB
 - Sterownik VGA
 - Implementacja mikrokontrolera PicoBlaze

rzutnikowej automatu pokazano na list. 2, natomiast na list. 3 pokazano fragment opisu układu decydującego o kolejności wykonywania kroków i operacjach im przypisanych.

Taka realizacja projektu daje możliwość przetestowania różnych sposo-

List. 3. Opis kombinacyjnej części automatu – tu są podejmowane decyzje o cyklu pracy licznika i operacjom realizowanym w poszczególnych krokach

```
u2: process (cs)
begin
    case cs is
    when s1=>
        ns<=s2;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"30";
    when s2=>
        ns<=s3;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"30";
    when s3=>
        ns<=s4;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"30";
    when s4=>
        ns<=s5;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"38";
    .....
```

List. 7. Skrócony opis 4-bitowego sterownika LCD (wyświetla znaki w dwóch liniach wyświetlacza)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity LCDtest is
port (
  clk:    in std_logic;
  -- zegar
  E_LCD:  out std_logic;
  -- LCD enable
  DC_LCD: out std_logic ;
  -- data/control
  D_LCD:  out std_logic_vector(7 downto 4)
);
end LCDtest ;

architecture LCD_architecture of LCDtest is -----
-----

type stan is (s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,
s14,s15,s16,s17,s18,s19,
s20,s21,s22,s23,s24,s25,s26,s27,s28,s29,s30,s31,s32,s33,
s34,s35,s36,s37,s38,s39,s40,s41,s42,s43,s44,s45,s46,s47,
s48,s49,s50,s51,s52,s53,s54,s55,s56,s57,s58,s59,s60,s61,
s62,s63,s64,s65,s66,s67,s68,s69,s70,s71,s72,s73,s74,s75,
s76,s77,s78);

signal cs: stan;
signal ns: stan;
signal presk: std_logic_vector(15 downto 0);
signal clk_int: std_logic;

begin
presc: process (clk)
begin
  if clk='1' and clk'event then
    presk <= presk - 1;
  end if;
end process;

clk_int <= presk(15);

u1:  process (clk_int)
  begin
    if (clk_int'event and clk_int='1') then
      cs <= ns;
    end if;
  end process;

u2:  process (cs)    stanów
  begin
    case cs is
      when s1=>
        ns<=s2;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"3";
      when s2=>
        ns<=s3;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"3";
      when s3=>
        ns<=s4;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"3";
      when s4=>
        ns<=s5;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"2";
      when s5=>
        ns<=s6;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"2";
      when s6=>
        ns<=s7;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"8";
      when s7=>
        ns<=s8;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"0";
      when s8=>
        ns<=s9;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"8";
      when s9=>
        ns<=s10;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"0";
      when s10=>

```

```

        ns<=s11;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"1";
      when s11=>
        ns<=s12;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"0";
      when s12=>
        ns<=s13;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"7";
      when s13=>
        ns<=s14;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"0"; -- wlacza LCD MS4b
      when s14=>
        ns<=s15;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"C"; -- wlacza LCD LS4b
      when s15=>
        ns<=s16;
        DC_LCD <= ,1';
        D_LCD <= x"2";
      when s16=>
        ns<=s17;
        DC_LCD <= ,1';
        D_LCD <= x"A"; -- kod ASCII *
      when s17=>
        ns<=s18;
        DC_LCD <= ,1';
        D_LCD <= x"2";
      when s18=>
        ns<=s19;
        DC_LCD <= ,1';
        D_LCD <= x"0"; -- kod ASCII SPACJA
      when s19=>
        ns<=s20;
        DC_LCD <= ,1';
        D_LCD <= x"4";
      when s20=>
        ns<=s21;
        DC_LCD <= ,1';
        D_LCD <= x"5"; -- kod ASCII E
      when s77=>
        ns<=s78;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"0"; -- ON
      when s78=>
        ns<=s77;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"3"; -- ON
      when others =>
        ns<=s1;
        DC_LCD <= ,0';
        D_LCD <= x"0";
    end case;
  end process;

  E_LCD <= clk_int;
end LCD_architecture ;

```

