


Konwerter 1-Wire -> SPI opisany w Verilogu, część 2

AVT-443

Konwerter prezentowany w artykule jest przeznaczony szczególnie do współpracy z układami termometrów cyfrowych firmy Dallas/Maxim wyposażonymi w jednoprzewodową magistralę 1-wire. Konwerter posiada podwójny interfejs kompatybilny z SPI, dzięki czemu dwa różne urządzenia (np. mikrokontrolery) mogą w dowolnym momencie odczytywać wartość temperatury zmierzonej przez termometr w sposób całkowicie od siebie niezależny.

Konwerter zrealizowany jest w sposób sprzętowy z wykorzystaniem układów programowalnych i opisany w języku Verilog.

 Rekomendacje: projekt o dużych walorach użytkowych i jeszcze większych edukacyjnych. Przykład niezwykłych możliwości współczesnych układów programowalnych i języków opisu sprzętu (HDL).




Blok interfejsu SPI

Blok ten został zaimplementowany w oparciu o schemat blokowy pokazany na rys. 3. Opadające zbocze na wejściu CS zeruje 5-bitowy licznik, którego wyjście połączone jest z wejściem adresowym multiplexera. Wejście taktujące licznika sterowane jest poprzez inwerter z wejścia SCK modułu interfejsu SPI. Pojawiające się na wejściu SCK impulsy powodują zwiększanie zawartości licznika (podczas opadającego zbocza SCK) i tym samym połączenie odpowiedniego wejścia danych multiplexera z jego wyjściem, będącym równocześnie wyjściem szeregowym SO całego bloku SPI. Multiplexer został wyposażony dodatkowo w wejście zezwalające (aktywny poziom niski) połączone z wejściem wyboru CS bloku SPI. Poziom wysoki na tym wejściu powoduje, że niezależnie od stanu wejść danych i adresowych multiplexera, na jego wyjściu zawsze występuje stan niski. Ponieważ najczęściej implementowany standard interfejsu SPI zakłada, że bit najbardziej znaczący (MSB) przesyłany jest jako pierwszy (jest to również bardzo wygodne przy konstruowaniu programowej pętli obsługi interfejsu SPI dla mikrokontrolerów), dlatego też w przypadku prezentowanej tu aplikacji wymaga to odpowiedniego sposobu podłączenia poszczególnych bajtów danych wejściowych bloku SPI do wejścia danych multiplexera.

Słowo wejściowe bloku SPI składa się w rzeczywistości z 4 niezależnych bajtów, stanowiących zawartość pamięci notatnikowej układu termometru cyfrowego. Transmisja za pomocą interfejsu SPI bitu najbardziej znaczącego jako pierwszego, przy konstrukcji modułu jak na rys. 3, wymaga odwrócenia bitów we wszystkich czterech bajtach, w taki sposób, aby bit najmniej znaczący stał się bitem najbardziej znaczącym, itd. Stąd na rys. 3 dodatkowy blok REV pośredniczący między wejściem bloku SPI a wejściem danych multiplexera i realizujący odwrócenie bitów.

Układ sterujący

Układ sterujący został zaprojektowany również jako automat sekwencyjny, którego zadaniem jest koordynacja działań opisanych wy-

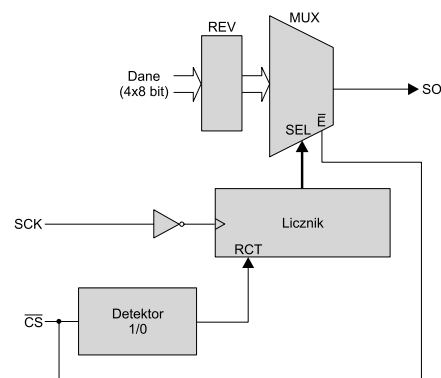

Rys. 3. Schemat blokowy interfejsu SPI

PODSTAWOWE PARAMETRY


- Płytką o wymiarach 61 x 38mm
- Zasilanie 5...8 V DC
- Jednokierunkowa transmisja danych odczytanych z interfejsu 1-wire do mikrokontrolera po SPI
- Kontrola CRC poprawności danych odebranych z 1-wire
- Liczba kanałów 1-wire: 1
- Liczba kanałów SPI: 1

żej bloków, w taki sposób, aby możliwa była realizacja określonego algorytmu. Algorytm ten w przypadku prezentowanego układu konwertera 1-wire -> SPI obsługującego termometry cyfrowe firmy Dallas/Maxim, wygląda następująco:

- wygenerowanie impulsu zerującego dla układu termometru 1-wire,
- sprawdzenie impulsu obecności układu 1-wire,
- wysłanie do układu polecenia o kodzie 0CCh („pomiń ROM”),
- wysłanie do układu polecenia o kodzie 044h („zmiierz temperaturę”),
- cykliczny odczyt danych z układu, aż do momentu, gdy odczytane bity będą miały wartość 1 (pomiar temperatury zakończony),
- wygenerowanie impulsu zerującego,
- sprawdzenie impulsu obecności,
- wysłanie do układu polecenia o kodzie 0CCh,
- wysłanie do układu polecenia o kodzie 0BEh („odczytaj pamięć notatnikową”),
- odczyt 9 bajtów danych (zapamiętywane są tylko 4 bajty o numerach 0, 1, 6 i 7),
- porównanie obliczonej wartości wielomianu CRC z otrzymanych danych z wartością odczytaną (dziewiąty bajt o numerze 8) i w przypadku zgodności ustawienie wyjść gotowości *RDY1* i *RDY2*,
- sprawdzenie stanu linii wyboru *CS1* i *CS2* interfejsu SPI – w przypadku, gdy na obu liniach występuje stan wysoki (brak transmisji danych za pomocą interfejsu) przepisanie na wyjście *data_out<31:0>* układu sterującego czterech bajtów danych odczytanych z pamięci notatnikowej układu termometru 1-wire,
- rozpoczęcie wykonywania algorytmu od początku.

Dodatkowo układ sterujący, przy każdym kolejnym cyklu obiegu wyżej opisanego algorytmu, zmienia stan wyjścia *LED* na przeciwny. Do tego wyjścia może być dołączona dioda LED, której cykliczne miganie (w przypadku pozostawienia wejść *CS1* i *CS2* w stanie wysokim) oznacza poprawną pracę całego układu.

Układ sterujący powoduje odczytanie całej zawartości pamięci notatnikowej układu termometru cyfrowego, jednak na swoim wyjściu (wejściu interfejsu SPI) udostępnia tylko 4 bajty tej pamięci (bajty 0,

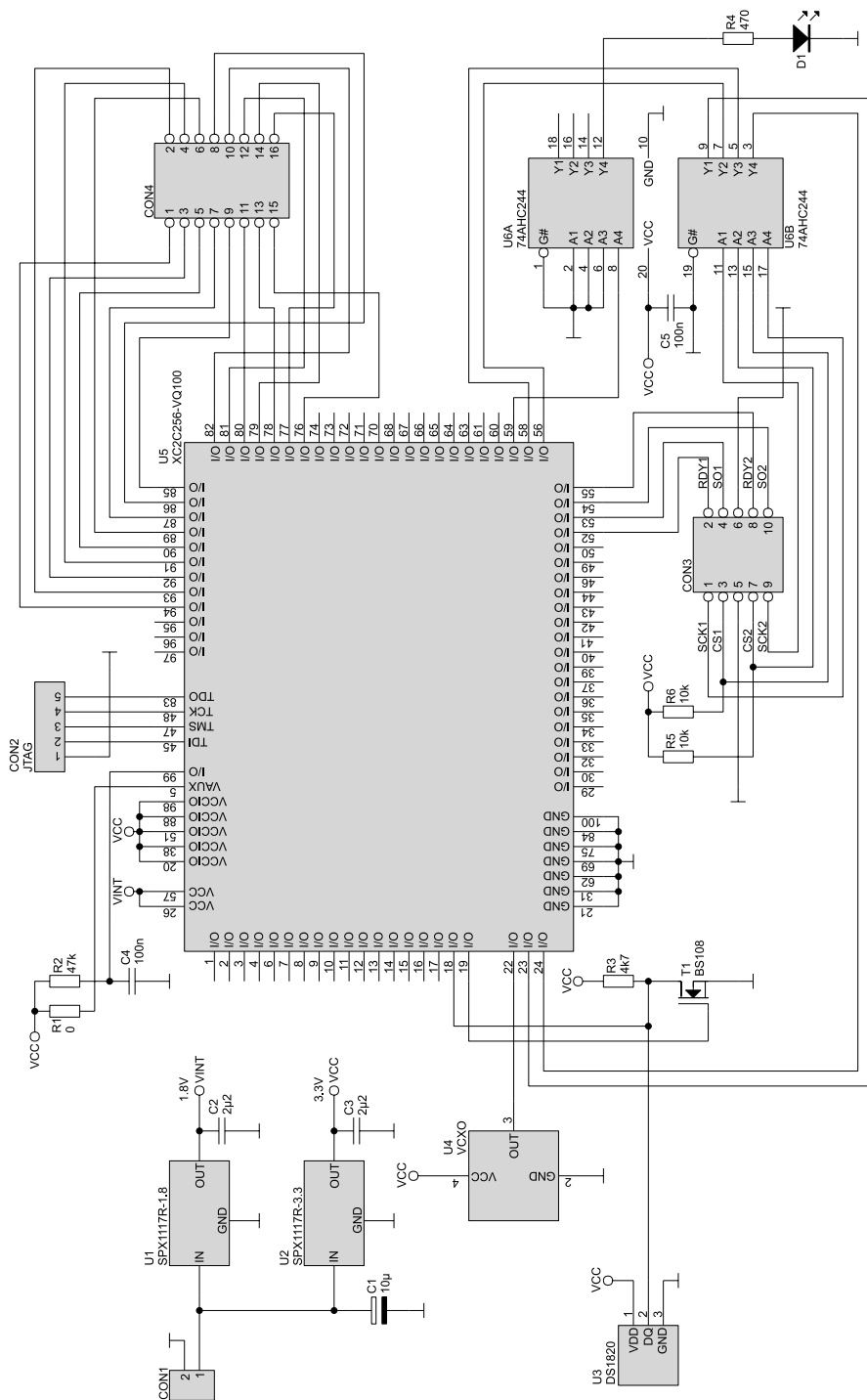

Rys. 4. Schemat ideowy układu konwertera 1-wire -> SPI

1, 6, 7). W przypadku podłączenia do konwertera termometrów precyzyjnych typu DS18B20, bajty 6 i 7 można zupełnie pominąć, gdyż kompletna informacja o temperaturze zawarta jest w dwóch pierwszych bajtach 0 i 1. W przypadku podłączenia termometrów np. typu DS1820 bajty 6 i 7 można wykorzystać do bardziej precyzyjnego obliczenia wartości zmierzonej temperatury.

Warto również w tym miejscu dodać, że zmiana algorytmu pra-

cy prezentowanego tutaj konwertera (np. obsługa termometru 1-wire w trybie z tzw. zasilaniem pasywnym) wymaga jedynie dokonania zmian w strukturze automatu sekwencyjnego w układzie sterującym, a virtualne komponenty układu operacyjnego pozostają niezmiennicze.

Przykładowa aplikacja


Schemat ideowy przykładowej aplikacji układu konwertera 1-wire->SPI zaimplementowanego

z wykorzystaniem wyżej opisanych wirtualnych komponentów, pokazano na rys. 4. Jako układ programowalny wybrano XC2C256 z serii CoolRunner II CPLD firmy Xilinx. Charakteryzuje się on m. in. bardzo niskim poborem prądu (w stosunku do większości układów klasy CPLD), krótkimi opóźnieniami typu pin-to-pin oraz bardzo szybkim programowaniem w systemie (ISP) za pomocą interfejsu JTAG.

Wybrany układ programowalny wymaga stosowania dwóch napięć zasilających, oddzielnego napięcia do zasilania rdzenia (1,8 V) i oddzielnego do zasilania buforów wejścia - wyjścia (o wartości zależnej od wybranego standardu pracy, tu wybrano standard LVTTTL wymagający napięcia 3,3 V). Dlatego też zastosowano dwa, stosunkowo ła-

two dostępne, stabilizatory LDO (Low Drop Output) U1 i U2 typu SPX1117 firmy Sipex.

Pewną wadą układów CPLD z serii CoolRunnerII jest to, że ich komórki wejścia - wyjścia nie tolerują napięć wyższych niż napięcie zasilania tych komórek. Oznacza to brak kompatybilności z wciąż szeroko stosowanym, pięciowoltowym, standardem TTL. W celu zapewnienia możliwości współpracy układu konwertera (poprzez interfejs SPI) z innymi układami pracującymi w standardzie TTL, zastosowano dodatkowy bufor magistrali U6 z serii 74AHC, zapewniający konwersję napięć wejściowych 5 V do poziomu 3,3 V. Bufor ten jest zbędny w przypadku współpracy z urządzeniami pracującymi w standardzie LVTTTL. Ostatecznie można go również za-

 

Rys. 5. Schemat montażowy układu konwertera 1-wire -> SPI

stąpić zwykłymi rezystorami o wartości kilkuset omów, łączącymi odpowiednie końcówki złącza CON3 i układu U5. Wyjścia układu CPLD (U5) nie są buforowane.

Tranzystor T1 spełnia rolę typowego elementu sprzęgającego z magistralą jednoprzewodową. Choć istnieje możliwość skonfigurowania komórek wejścia - wyjścia układu XC2C256 do pracy w trybie otwarty dren, jednak ze względu na większą elastyczność zastosowań opisywanych tu wirtualnych komponentów (brak zależności od właściwości wybranej struktury układu PLD), zdecydowano się na zastosowanie zewnętrznego tranzystora MOSFET.

Elementy RC: R2 i C4 spełniają rolę prostego układu zerującego, utrzymującego przez pewien czas po włączeniu napięcia zasilania, poziom niski na wybranej końcówce układu U5. Rezystor R1 o wartości zero omów (zwora) zasilą interfejs JTAG wewnątrz układu CPLD i może być usunięty w przypadku, gdy nie przewiduje się przeprogramowania (zmiany konfiguracji) układu CPLD. Jako generator zegara zastosowano typowy zintegrowany (w metalowej obudowie) generator o wartości 2 MHz. Na złączu CON2 dostępne są linie interfejsu JTAG do konfigurowania układu PLD. Złącze CON4 jest opcjonalne, przydatne w fazie testowania.

Po zmontowaniu układu i włączeniu napięcia zasilania, przy nie podłączonym złączu CON3 interfejsu SPI, układ powinien sygnalizować prawidłową pracę miganiem diody LED D1. Wymuszenie poziomu niskiego na linii CS1 lub CS2 złącza CON3 powinno spowodować zaprzestania migania diody. Miganie diody sygnalizuje wykonywanie kolejnych cykli konwersji i odczytu temperatury z układu termometru cyfrowego. Informacja o temperaturze w postaci czterech bajtów (0,

List. 3. Opis bloku odczytu danych

```

module one_wire_read(clk, reset, data, rx_activate, reset_crc, zero,
                    load, done, time_c, bus_out, bus_in, crc, crc_enable);
input clk, reset, rx_activate, zero, bus_in, reset_crc, crc_enable;
output done, bus_out, load;
output [7:0] crc;
output [7:0] data;
reg [7:0] data;
output [6:0] time_c;

reg done, wire1_out, ld;
reg [2:0] state;
reg [6:0] tc;
reg [2:0] cntr;
reg [7:0] crc;
wire in_crc;

assign in_crc=bus_in^crc[0];
//pomocniczy sygnał do obliczania CRC

always@(posedge clk or negedge reset)
begin
    if(~reset) state=0; else
        begin
            case(state) //realizacja automatu
            3'd0:
                begin //Stan początkowy
                    done=0; tc=7'd0; ld=1'b0;
                    cntr=0; wire1_out=1'b1;
                    if(rx_activate) state=3'd1;
                    if(reset_crc) crc=8'd0;
                end
            3'd1: begin
                    wire1_out=1'b0;
                    tc=7'd0; ld=1'b1;
                    if(zero) state=3'd2;
                    //wymuszenie poziomu niskiego na 1-wire przez 5us
                end
            3'd2: begin
                    wire1_out=1'b1; //zwolnienie magistrali
                    state=3'd3; ld=1'b0;
                end
            3'd3: begin
                    tc=7'd0; ld=1'b1;
                    if(zero) state=3'd5; //Odczekanie 5us
                end
            3'd5: begin
                    ld=1'b0; state=3'd6;
                    data={bus_in,data[7:1]}; //próbkowanie magistrali - rejestr przesuwany
                    if(crc_enable)
                        crc={in_crc, crc[7], crc[6], crc[5], crc[4]^in_crc, crc[3]^in_crc, crc[2], cr-
c[1]};
                    //powyżej realizacja obliczenia wielomianu CRC
                end
            3'd6: begin
                    tc=7'd17; ld=1'b1; //odczekanie 90us
                    if(zero) state=3'd7;
                end
            3'd7: begin
                    ld=1'b0;
                    if(cntr!=3'd7) begin
                        cntr=cntr+1; state=3'd1; end
                    else begin done=1'b1; state=3'd0; end
                    //jeżeli odczytano już 8 bajtów ustaw done i przejdź do stanu początko-
wego
                end
            endcase
        end
    assign time_c=tc;
    assign load=ld;
    assign bus_out=wire1_out;
endmodule

```

1, 6 i 7) stanowiących zawartość pamięci notatnikowej układu termometru dostępna jest na podwójnym złączu SPI (CON3). Bajty te, podczas taktowania linii SCK1 lub SCK2 interfejsu SPI przesyłane są w wymienionej wyżej kolejności bitem najbardziej znaczącym jako pierwszym. Dane dostępne poprzez podwójny interfejs SPI mogą być odczytywane w dowolnym momencie, w pełni równolegle przez dwa niezależne urządzenia (np. mikrokontrolery). Oprócz standardowych linii interfejsu takich jak SCK, CS, SO na złączu CON3 dostępne są także dwie linie gotowości RDY1 i RDY2. Na liniach tych pojawia się stan wysoki, wówczas, gdy dostępna jest nowa, wartość temperatury zmierzona przez termometr i gotowa do odczytania poprzez interfejs SPI. Linie gotowości są zerowane, gdy zostanie przeprowadzony odczyt danych za pośrednictwem korespondującego z daną linią gotowości, kanału interfejsu SPI (SPI1 lub SPI2).

Możliwości modyfikacji

Opisany tu wirtualny komponent konwertera 1-wire -> SPI, przeznaczony do współpracy z termometrami cyfrowymi z magistralą 1-wire, może być w sposób nieskomplikowany poddany wielu modyfikacjom zwiększającym jego funkcjonalność. Na przykład poprzez stosunkowo niewielką zmianę automatu w układzie sterującym (dodanie kilku stanów) i uzupełnienie układu elektrycznego o dodatkowy tranzystor MOSFET realizujący silne podciąganie do plusa zasilania, można zapewnić pracę termometru z tzw. zasilaniem pasywnym, umożliwiającym pełne wykorzystanie zalet magistrali jedнопроводowej. Nieco bardziej skomplikowana modyfikacja układu sterującego i bloku interfejsu SPI mogłaby, na przykład, umożliwić dwukierunkową konwersję 1-wire <-> SPI, pozwalającą np. na zapis (poprzez interfejs SPI) wybranych bajtów do pamięci notatnikowej termometru cyfrowego, itp.

List. 4. Opis bloku zapisu danych

```
module one_wire_write(clk,reset,data,trx_activate,zero,load,done,time_c,bus_out);
input clk,Reset,trx_activate,zero;
output done,bus_out,load;
input [7:0] data;
output [6:0] time_c;

reg done,wire1_out,ld;
reg [2:0] state;
reg [6:0] tc;
reg [2:0] mux_addr;

wire tx_bit;

//ponizej opis behawioralny multiplexera
function mux81;
input [7:0] data;
input [2:0] addr;
integer i;
begin
for(i=0;i<8;i=i+1)
if(i==addr) mux81=data[i];
end
endfunction

assign tx_bit=mux81(data,mux_addr);
//tx_bit = transmitowany bit

always@(posedge clk or negedge reset)
begin
if(~reset) state=0; else
begin
case(state) //realizacja automatu
3'd0: begin //stan początkowy
mux_addr=0; done=0; tc=7'd0; ld=1'b0;
wire1_out=1'b1;
if(trx_activate) state=3'd1;
end
3'd1:begin
wire1_out=1'b0; //wymuszenie 0 na 1-wire przez 5us
tc=7'd0; ld=1'b1;
if(zero) state=3'd2;
end
3'd2: begin
ld=1'b0; state=3'd3;
if(tx_bit==1'b1) wire1_out=1'b1;
//jeżeli tx_bit=1 zwolnij magistralę
end
3'd3: begin
tc=7'd17; ld=1'b1; //odczekanie 90us
if(zero) state=3'd4;
end
3'd4: begin
ld=1'b0; wire1_out=1'b1;
//ustaw stan wysoki na 1-wire
state=3'd5;
end
3'd5: begin
tc=7'd0; ld=1'b1; //odczekaj 5us
if(zero) state=3'd6;
end
3'd6: begin
ld=1'b0;
if(mux_addr==3'd7) state=3'd7;
else
begin mux_addr=mux_addr+1; state=3'd1; end
//jeżeli nie wysłano jeszcze 8 bitów wróć do stanu 1
end
3'd7: begin
done=1'b1; state=3'd0;
//zapis zakończony, ustaw done i przejdź do stanu początkowego.
end
endcase
end
end
assign time_c=tc;
assign load=ld;
assign bus_out=wire1_out;
endmodule
```

W przedstawionej wersji konwerter zajmuje 186 makrokomórek spośród 256 dostępnych w układzie XC2C256, pozostaje więc jeszcze trochę zasobów do wykorzystania. Możliwa jest jednak pewna optymalizacja budowy części operacyjnej konwertera, poprzez zintegrowanie

funkcji bloków generowania sygnału zerującego oraz zapisu i odczytu w jednym module, opisanym jednym automatem, przez co można uzyskać mniejsze zużycie zasobów danego układu programowalnego.

Zbigniew Hajduk