

# Eksperymenty z FPGA (11)

## Operacje mnożenia liczb



W artykule zapoznamy się z operacją mnożenia liczb w układach FPGA i przygotujemy moduł wykonujący mnożenie liczb zespolonych. Potem przetestujemy go dla liczb przesyłanych przez port szeregowy, a w kolejnym odcinku będzie to jeden z bloków budujących naszą implementację transformaty Fouriera. Tak jak poprzednio, przed przystąpieniem do wykonywania eksperymentów, zachęcam do aktualizacji repozytorium z przykładami [1] (choćby poprzez wywołanie polecenia `git pull`).

Mnożenie to działanie, którego implementacja z samych tablic LUT jest dość złożona. Z drugiej strony, jest bardzo popularna przy cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Zauważyli to także producenci układów FPGA i postanowili rozwiązać ten problem poprzez dodanie sprzętowych bloków, realizujących funkcje mnożenia. W dokumentacji spotyka się je pod różnymi nazwami. W produktach Intela bardziej zaawansowane bloki noszą nazwę DSP (DSP blocks). W rodzinie MAX10 zaimplementowana została uproszczona wersja, nazwana po prostu „mnożarką” (*embedded multiplier*), której opis znajdziemy na [2].


Uproszczony schemat mnożarki pokazuje **rysunek 1**. Mamy tam dwa wejścia przyjmujące wektory bitów, interpretowane jako czynniki. Mogą one, ale nie muszą, zostać zatrzaskiwanie w wbudowanym rejestrze. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie wyższej częstotliwości pracy. Następnie mamy logikę kombinacyjną, realizującą mnożenie. Iloczyn, podobnie jak czynniki, może zostać zatrzaskiwany w rejestrze wyjściowym. Dodatkowo, dla każdego wejścia można skonfigurować liczbę w formie ze znakiem albo bez znaku.

Pojedyncza mnożarka może wykonywać pojedyncze mnożenie liczb 18-bitowych albo dwa mnożenia liczb 9-bitowych. Do przechowywania wyniku mnożenia dwóch czynników, zapisanych odpowiednio na N1 i N2 bitach, potrzebnych jest N1+N2 bitów. Łatwo możemy policzyć, że uzyskane wyniki będą miały odpowiednio 36 albo 18 bitów długości. Mnożarki mogą być użyte dla czynników mniejszej długości. Niewykorzystane bity zostaną wypełnione bitem znaku.

W układach z rodziny MAX10, w zależności od wersji, może być od 16 do 144 niezależnych mnożarek. Płytką Rysino wyposażona jest w FPGA 10M04, który zawiera ich 20.

### Mnożenie liczb zespolonych

Aby zademonstrować sposób użycia nowo poznanych bloków, zaimplementujemy mnożenie zespolone. Zaczniemy więc od bardzo krótkiej powtórki z algebry. Mamy dwie liczby zespolone  $a$  i  $b$ , które rozpiszemy jako:

 

Rysunek 1. Budowa mnożarki wbudowanej w układ Max10

$$a = a_{re} + ja_{im}$$

$$b = b_{re} + jb_{im}$$

gdzie  $a_{re}$  i  $b_{re}$  odpowiadają części rzeczywistej, a  $a_{im}$  i  $b_{im}$  części urojonej;  $j$  symbolizuje jednostkę urojoną, czyli pierwiastek z  $-1$ . Jeśli rozpiszemy mnożenie, otrzymamy:


$$ab = (a_{re} + ja_{im})(b_{re} + jb_{im}) = a_{re}b_{re} + ja_{im}b_{re} + ja_{im}b_{re} - a_{im}b_{im} = (a_{re}b_{re} - a_{im}b_{im}) + j(a_{im}b_{re} + a_{re}b_{im})$$

Mnożenie dwóch liczb zespolonych możemy zatem zrealizować jako cztery mnożenia i dwa dodawania. Istnieją wprawdzie sprytnie sposoby zmniejszenia liczby mnożeń do 3, lecz pozostaniemy przy bardziej klasycznym sposobie [3].

Na **rysunku 2** pokazano sposób implementacji uzyskanego przez nas wzoru w układzie FPGA. Moduł przyjmuje cztery wektory wejściowe. Najpierw są one zatrzaskiwane w rejestrach. W drugim taktie następuje równoległe wykonanie czterech mnożeń rzeczywistych. Uzyskane wyniki są zatrzaskiwane w kolejnych rejestrach. W trzecim taktie następuje wykonanie dodawania i odejmowania. Wynik jest zapisywany w rejestrach wyjściowych. Tak przygotowany moduł będzie miał latencję trzech taktów zegara.

Kod realizujący mnożenie liczb zespolonych pokazuje **listing 1**. Stworzony moduł nosi nazwę `c_mu1`. W liniach 11..13 zdefiniowane są trzy parametry. `K` definiuje długość wektora danych wejściowych. `K_OUT1` i `K_OUT2` decydują, które z bitów końcowego wyniku mają znaleźć się na wyjściu. Dalej (linie 15..22) znajdują się wejścia i wyjścia. Ponieważ chcemy, aby działania zostały wykonane na liczbach ze znakiem, przy definicji wektorów używamy słowa kluczowego `signed`.

Kolejną częścią jest definicja zmiennych pomocniczych. Tutaj także używamy słowa kluczowego `signed`. Pierwsze cztery (linie

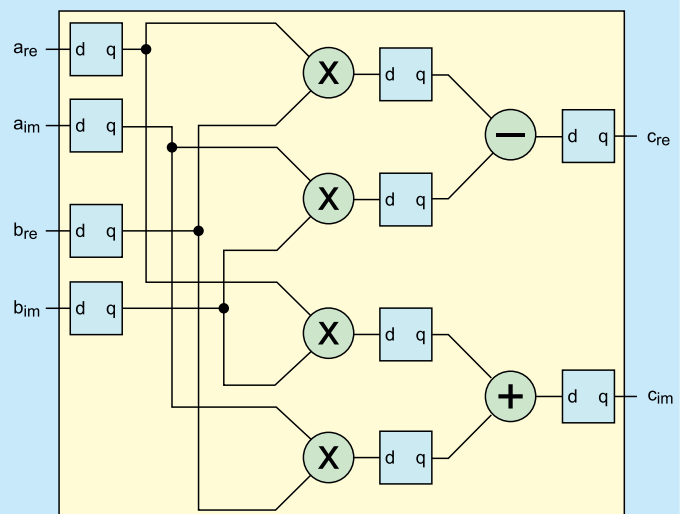

Rysunek 2. Realizacja mnożenia liczb zespolonych

24...27) będą tworzyły rejestry zatrzymujące wejścia. Ich długość jest więc równa  $K$ . Kolejne cztery będą przechowywały wyniki poszczególnych mnożeń, stąd ich długość musi być odpowiednio większa i wynosi  $2K$ . Na końcu (34...35) znajdują się rejestry wyjściowe. Zarówno dodawanie, jak i odejmowanie wymaga wydłużenia o jeden dodatkowy bit, stąd otrzymujemy wektory o długościach  $2K+1$ .

Teraz możemy przejść do implementacji samej logiki modułu. Składają się na nią trzy bloki `always_ff`. Pierwszy (37...42) odpowiada za zatrzymywanie danych wejściowych. Najciekawszą funkcję realizuje kolejny blok (44...49), gdzie następuje mnożenie. Jest ono realizowane po prostu poprzez użycie operatora `*`, podobnie jak w wielu innych językach. Dopiero przy budowaniu projektu środowisko Quartus wykryje, że to działanie może zostać wykonane w specjalnym bloku i wyinferuje mnożarkę. Możemy także, poprzez dodanie odpowiednich ustawień, wymusić, aby zamiast wykorzystania specjalnych modułów, mnożenie zostało złożone ze zwykłych elementów logicznych.

W ostatnim bloku `always_ff` realizowanie jest dodawanie i odejmowanie. Na samym końcu (linie 56...57) następuje wycięcie zadanych bitów wyniku. Za pomocą polecenia `assign` są one przypisane do wyjść modułu.

## Testujemy

Do sprawdzenia działania naszego modułu wykorzystamy testbench, którego najciekawsze fragmenty pokazane są na **listingu 2**. Najpierw definiujemy pomocnicze stałe (linie 12...14).  $K$  to długość wektorów reprezentujących dane wejściowe, `LATENCY` to latencja, a `TESTS` to liczba działań, które chcemy wykonać w ramach testów. Następnie (wiersze 23...26) tworzymy cztery pomocnicze tablice, o długości równej latencji modułu. Wykorzystamy je do przechowywania danych wejściowych i porównania ich z danymi wyjściowymi, otrzymanymi po ich propagacji przez moduł.

Generowanie przypadków testowych znajdziemy w pętli `for`. Jeden obieg pętli odpowiada jednemu przypadkowi testowemu. Dodatkowe obiegi odpowiadające latencji pozwalają nam poczekać na ostatnie wyniki. Aktualne wymuszenia są generowane w liniach 52...55 i zapisywane w tablicach pod adresem `i%LATENCY`. Zostaną odczytane przez kod z wierszy 47...50, po upływie `LATENCY` cykli, a następnie wykorzystane do wyznaczenia oczekiwanego wyniku i wyświetlenia razem z wyjściem z modułu.

Symulację możemy uruchomić, przechodząc w programie ModelSim do folderu `12_mul` i po wywołaniu rozkazu: `do c_mul.do`

Po zakończeniu symulacji w konsoli pojawią się oczekiwane oraz uzyskane wyniki. Tak jak widzimy na **listingu 3**, najpierw pojawia się wynik z symulacji (oczekiwany), a potem z kodu rtl. W naszym przypadku są one zgodne. Uzyskane przebiegi czasowe pokazuje **rysunek 3**. W liniach 3...6 widzimy dane wejściowe. Na trzecim narastającym zboczku zegara, po pojawieniu się przebiegów, na wyjściu widać odpowiadający im wynik.

## Dodajemy UART

Aby przetestować nasz nowy moduł, w sprężcie musimy jeszcze dodać moduł, odpowiedzialny za dostarczanie danych wejściowych i odbieranie wyjścia. Do komunikacji wykorzystamy port szeregowy. Schemat przygotowanego modułu pokazuje **rysunek 4**. Aby

**Listing 1. Implementacja mnożenia liczb zespolonych (12\_mul/c\_mul sv)**


```
10 module c_mul #(
11     parameter K = 9,
12     parameter K_OUT1 = 8,
13     parameter K_OUT2 = 16
14 ) (
15     input wire clk,
16     input wire rst,
17     input wire signed [K-1:0] a_re,
18     input wire signed [K-1:0] a_im,
19     input wire signed [K-1:0] b_re,
20     input wire signed [K-1:0] b_im,
21     output logic signed [K_OUT2-K_OUT1:0] c_re,
22     output logic signed [K_OUT2-K_OUT1:0] c_im
23 );
24 logic signed [K-1:0] a_re_r;
25 logic signed [K-1:0] a_im_r;
26 logic signed [K-1:0] b_re_r;
27 logic signed [K-1:0] b_im_r;
28
29 logic signed [2*K-1:0] c_re_1;
30 logic signed [2*K-1:0] c_re_2;
31 logic signed [2*K-1:0] c_im_1;
32 logic signed [2*K-1:0] c_im_2;
33
34 logic signed [2*K:0] c_re_tmp;
35 logic signed [2*K:0] c_im_tmp;
36
37 always_ff @(posedge clk) begin
38     a_re_r <= a_re;
39     a_im_r <= a_im;
40     b_re_r <= b_re;
41     b_im_r <= b_im;
42 end
43
44 always_ff @(posedge clk) begin
45     c_re_1 <= a_re_r * b_re_r;
46     c_re_2 <= a_im_r * b_im_r;
47     c_im_1 <= a_re_r * b_im_r;
48     c_im_2 <= a_im_r * b_re_r;
49 end
50
51 always_ff @(posedge clk) begin
52     c_re_tmp <= c_re_1 - c_re_2;
53     c_im_tmp <= c_im_1 + c_im_2;
54 end
55
56 assign c_re = c_re_tmp[K_OUT2:K_OUT1];
57 assign c_im = c_im_tmp[K_OUT2:K_OUT1];
58 endmodule
```

**Listing 2. Moduł testowy dla mnożenia zespolonego (12\_mul/c\_mul\_tv sv)**

```
11 module c_mul_tb;
12     parameter K = 9;
13     parameter LATENCY = 3;
14     parameter TESTS = 10;
15
16     INT ra_re[LATENCY-1:0];
17     INT ra_im[LATENCY-1:0];
18     INT rb_re[LATENCY-1:0];
19     INT rb_im[LATENCY-1:0];
20
21     initial begin
22         INT rc_re, rc_im;
23         @(posedge clk);
24         @(posedge clk);
25         @(posedge clk);
26         for (int i = 0; i < TESTS+LATENCY; i++) begin
27             @(negedge clk);
28             if (i >= LATENCY) begin
29                 rc_re = ra_re[i%LATENCY]*rb_re[i%LATENCY]-ra_im[i%LATENCY]*rb_im[i%LATENCY];
30                 rc_im = ra_re[i%LATENCY]*rb_im[i%LATENCY]+ra_im[i%LATENCY]*rb_re[i%LATENCY];
31                 $display("sim: %0+%0j rtl: %0+%0j",
32                     rc_re, rc_im, c_re, c_im);
33             end
34             rb_re[i%LATENCY] = 100;
35             rb_im[i%LATENCY] = 50;
36             ra_re[i%LATENCY] = i*511.0/(TESTS-1)-256;
37             ra_im[i%LATENCY] = 255-i*511.0/(TESTS-1);
38
39             a_re = ra_re[i%LATENCY];
40             a_im = ra_im[i%LATENCY];
41             b_re = rb_re[i%LATENCY];
42             b_im = rb_im[i%LATENCY];
43             @(posedge clk);
44         end
45         $stop;
46     end
47 end
```

**Listing 3. Wynik symulacji**

```
# sim:      -38350+      12700j rtl:      -38350+      12700j
# sim:      -29800+      9850j rtl:      -29800+      9850j
# sim:      -21250+      7000j rtl:      -21250+      7000j
# sim:      -12850+      4200j rtl:      -12850+      4200j
# sim:      -4300+      1350j rtl:      -4300+      1350j
# sim:      4250+      -1500j rtl:      4250+      -1500j
# sim:      12800+      -4350j rtl:      12800+      -4350j
# sim:      21200+      -7150j rtl:      21200+      -7150j
# sim:      29750+      -10000j rtl:      29750+      -10000j
# sim:      38300+      -12850j rtl:      38300+      -12850j
```

 


Rysunek 3. Przebiegi czasowe uzyskane dla symulacji mnożenia zespolonego

uprościć odbieranie danych, liczby wejściowe są 8-bitowe ze znakiem. Na rysunku, dla uproszczenia, pominięty został sygnał zegarowy – należy pamiętać, że wszystkie przerzutniki są taktowane z jednego zegara. Niektóre bloki mają także wyprowadzone złącze reset. Wszystkie one są połączone razem i resetowane jednym sygnałem.

Dane odbierane są przez znany nam już moduł odbiornika. Następnie trafiają na rejestr przesuwany, złożony z przerzutników D1...D4. Przez port po kolei przesyłamy część rzeczywistą i urojoną, najpierw dla czynnika a, później b. Dzięki temu, po wysłaniu wszystkich czterech wartości, znajdują się w rejestrach podłączonych do odpowiednich wejść modułu. Równocześnie dla każdej odebranej danej następuje inkrementacja licznika C1. Zlicza on modulo 5. Kiedy odebrane zostaną wszystkie cztery dane, na jego wyjściu OV pojawi się stan 1, który utrzyma się dokładnie przez jeden takt zegara. Będzie się on propagował przez linię opóźniającą, złożoną z przerzutników D6, D7 i D8. Dzięki temu płynie on razem z obliczeniami w module c\_mux. Dlatego, gdy na wyjściu pojawi się wynik, multiplexery spowodują, że zostanie on przekazany na wejście rejestrów D10...13 i zapisany do nich. Uzyskany wynik ma długość dwa razy po 17 bitów. Aby zmieścić się w 4 bajtach, najstarsze bity nie będą przesyłane. W kolejnym takcie zegara rejestr D9 zostanie ustawiony i wpisze do licznika C2 liczbę 4, czyli 100 (w zapisie binarnym). Rozpocznie to proces wysyłania danych i multiplexery przestawią się w konfiguracji rejestru przesuwanego. Kiedy wszystkie dane zostaną przekazane, licznik C2 „przekreśli się”, co spowoduje wyzerowanie bitu q[3] i zakończenie transmisji. Najpierw wysłana będzie część rzeczywista, później część urojona wyniku. Kolejność wysyłania to tak zwane littleendian. Oznacza to, że najpierw zostanie wysłanych 8 mniej znaczących, a później 8 bardziej znaczących bitów.


Implementacja logiki z rysunku 4 znajduje się na listingu 4. W wierszach 10...17 widzimy definicję modułu. Ma on trzy wejścia:

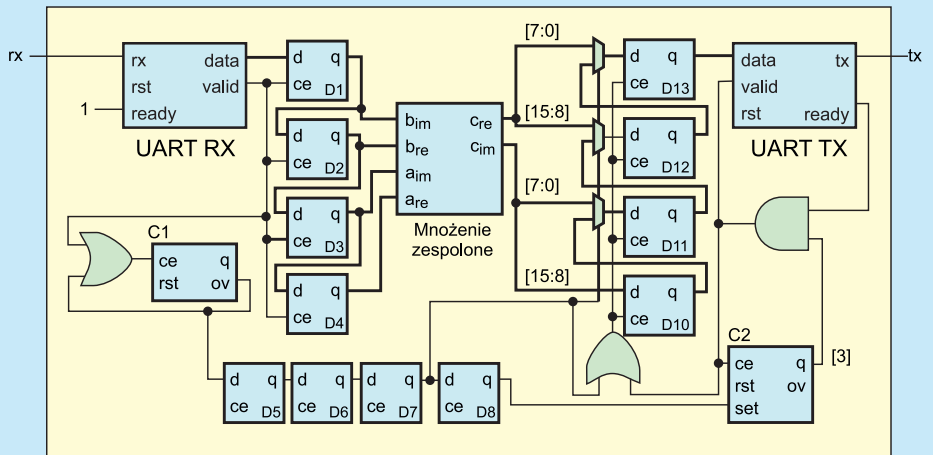


Rysunek 4. Odbieranie i wysyłanie danych przez port szeregowy

zegarowe, reset i rx oraz jedno wyjście tx. Deklaracje wewnętrznych połączeń zostały pominięte – można je znaleźć w całym pliku dostępnym w repozytorium. Dalej w liniach 31...34 znajduje się instancja odbiornika portu szeregowego. Jej wyjście wchodzi na 4-elementowy rejestr przesuwany (wiersze 36...42). Na rysunku 4 składa się on z przerzutników D1...D4. Następnie znajdziemy moduł licznika modulo 5, który zlicza bajty odebrane przez port szeregowy. W liniach 51...59 jest nasz moduł mnożenia liczb zespolonych. Dalej w wierszach 61...65 widzimy rejestr przesuwany, opóźniający sygnał odebrania danych o latencję mnożenia (przerzutniki D6...D9). Kolejny blok always\_ff (67...73) to wyjściowy rejestr przesuwany z zewnętrznym ładowaniem. Multiplexery zostały zrealizowane za pomocą operatora ?. W liniach 81...87 znajduje się 3-bitowy licznik danych wyjściowych. Tym razem nie wykorzystaliśmy naszego starego modułu counter, ponieważ potrzebne nam było dodatkowe wejście, wpisujące do licznika liczbę 4. Na samym końcu znajdziemy instancję nadajnika portu szeregowego.


Fragmety kodu służącego do symulacji znajdziemy na listingu 5. W wierszu 15 widzimy listę bajtów, które zostaną wysłane. Odpowiadają one dwóm przypadkom testowym. Pierwszy z nich to mnożenie  $(4+8j)(2+5j)$ , którego oczekiwanym wynikiem jest  $-32+36j$ . Drugi to  $(2+4j)(5+10j)=-30+40j$ . Do generowania sygnału testowego

 


Rysunek 5. Symulacja przedstawiająca komunikację przez port szeregowy

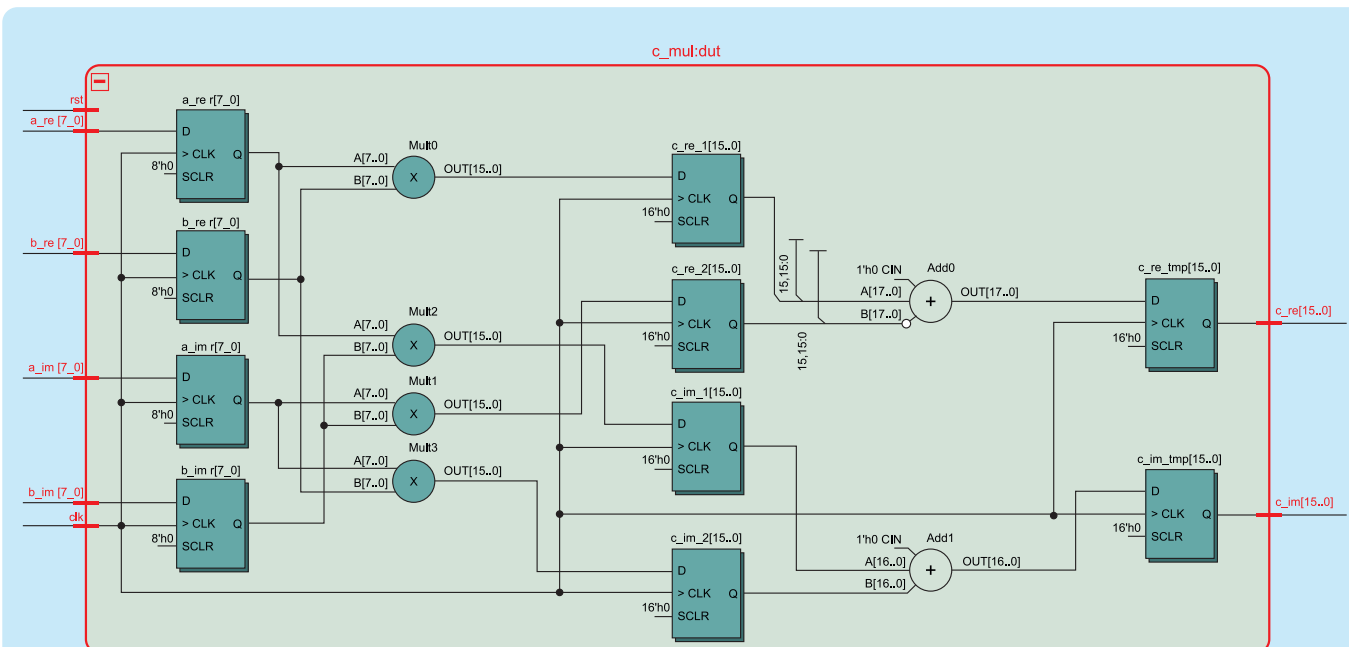


Rysunek 6. Moduł c\_mul w widoku RTL

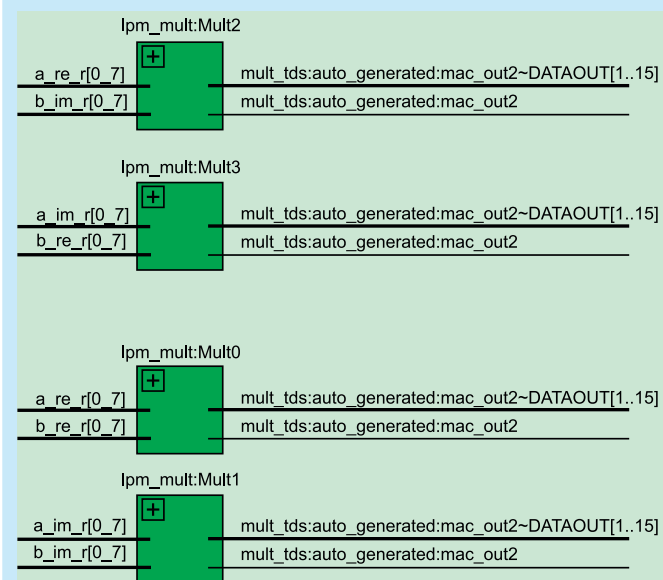


Rysunek 7. Moduł c\_mul w widoku Technology Map Viewer (Post-Mapping)

 

Rysunek 8. Reprezentacja modułu mnożenia w widoku Technology Map Viewer (Post-Mapping)

 

Rysunek 9. Reprezentacja modułu mnożenia w widoku Technology Map Viewer (Post-Fitting)

 

Rysunek 10. Lokalizacja bloków DSP w widoku Chip Planner

oraz odbierania wyniku wykorzystane są dodatkowe instancje nadajnika i odbiornika portu szeregowego. Samo wysyłanie odbywa się w pętli przedstawionej w wierszach 31...40. Po przesłaniu wszystkich danych odczekujemy jeszcze 400 μs. Po tym czasie symulacja zostanie zakończona.

Symulację uruchamiamy poleceniem:  
do uart\_mul.do

Uzyskany wynik pokazuje rysunek 5. W trzecim wierszu widzimy wchodzące dane. Kolejna linia to sygnał valid wyzwalający ich przesyłanie. Samą komunikację możemy zaobserwować w wierszu szóstym. Linia siódma to kolejne bajty odbierane przez port szeregowy. Wiersz dziewiąty (data\_in) pokazuje aktualny stan wejściowego rejestru przesuwanego. Kolejny sygnał (q) to licznik wejściowy. Ciekawe informacje możemy także wyczytać z linii 12 – jest to wyjście z mnożenia. Widzimy, że nowe wyniki pojawiają się co takt zegara i bazują na kolejnych wartościach z wejściowego rejestru przesuwanego. Jednak zatrzaśnięte i wysłane z powrotem będą tylko wartości uzyskane dla poprawnego stanu wejść.

Zwracane dane widzimy w ostatnim wierszu. Dla pierwszego mnożenia otrzymujemy -32, -1, 36, 0. Gdy zapiszemy te liczby w bitach, otrzymamy: 1110 0000, 1111 1111, 0010 1000, 0000 0000. Ponieważ najpierw przesyłamy mniej znaczący bajt, po złożeniu otrzymamy

Listing 4. Implementacja komunikacji przez port szeregowy (12\_mul/uart\_mul.sv)

```

10 module uart_mul #(
11     parameter F = 8000000
12 ) (
13     input wire clk,
14     input wire rst,
15     input wire rx,
16     output logic tx
17 );


31 assign bus_rx.ready = 1'b1;
32 uart_rx #(.F(F), .BAUD(BAUD)) urx (
33     .rx(rx),
34     .bus(bus_rx));
35
36 always_ff @(posedge clk)
37     if (bus_rx.valid) begin
38         data_in[0] <= bus_rx.data;
39         data_in[1] <= data_in[0];
40         data_in[2] <= data_in[1];
41         data_in[3] <= data_in[2];
42     end
43
44 counter #(.N(5)) cnt_in (
45     .clk(clk),
46     .rst(rst),
47     .ce(bus_rx.valid | cnt_in_ov),
48     .q(),
49     .ov(cnt_in_ov));
50
51 c_mul #(.K(8), .K_OUT1(0), .K_OUT2(15)) dut (
52     .clk(clk),
53     .rst(rst),
54     .a_re(data_in[3]),
55     .a_im(data_in[2]),
56     .b_re(data_in[1]),
57     .b_im(data_in[0]),
58     .c_re(c[0]),
59     .c_im(c[1]));
60
61 always_ff @(posedge clk or negedge bus_rx.rst)
62     if (!bus_rx.rst)
63         valid_d <= '0;
64     else
65         valid_d <= {valid_d[2:0], cnt_in_ov};
66
67 always_ff @(posedge clk)
68     if (select_out | valid_out) begin
69         data_out[0] <= c[1][15:8];
70         data_out[1] <= select_out ? c[1][7:0] : data_out[0];
71         data_out[2] <= select_out ? c[0][15:8] : data_out[1];
72         data_out[3] <= select_out ? c[0][7:0] : data_out[2];
73     end
74
75 assign bus_tx.valid = valid_out;
76 assign bus_tx.data = data_out[3];
77
78 assign valid_out = cnt_out[2] & bus_tx.ready;
79 assign select_out = valid_d[2];
80
81 always_ff @(posedge clk or negedge bus_rx.rst)
82     if (!bus_rx.rst)
83         cnt_out <= 3'b000;
84     else if (valid_d[3])
85         cnt_out <= 3'b100;
86     else if (valid_out)
87         cnt_out <= cnt_out + 3'b1;
88
89 uart_tx #(.F(F), .BAUD(115200)) utx (
90     .bus(bus_tx),
91     .tx(tx));

```

liczby: 1111 1111 1110 0000 i 0000 0000 0010 1000. Po zamianie na system dziesiętny, zgodnie z oczekiwaniami otrzymamy -32+36j. Wynik drugiego mnożenia możemy odczytać analogicznie.

## Sprzęt

Mamy już gotowy projekt. Ostatnim etapem będzie budowa w środowisku Quartus i testy w sprzęcie. Przy okazji zobaczymy, w jaki sposób zostanie zinterpretowane mnożenie. Otwieramy więc projekt `12_mul/mul.qpf` i rozpoczynamy jego budowę. Kiedy się zakończy, możemy w panelu Tasks wybrać opcję: Compile Design/Analysis&Synthesis/Netlist Viewers/RTL Viewer. Jeśli znajdziemy i otworzymy w nim realizację modułu `c_mul`, zobaczymy wynik podobny do tego z **rysunku 6**. Jest on bardzo podobny do naszego początkowego projektu z **rysunku 2**.

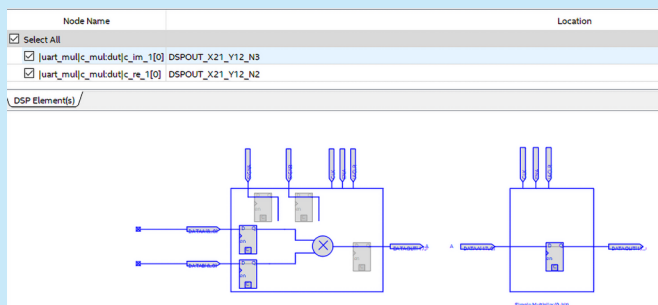

Rysunek 11. Blok mnożenia w widoku Resource Property

Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	DSP Elements	DSP 9x9	DSP 18x18
1   uart_mul	130 (32)	264 (72)	4	4	0
1   >   c_mul_dut	32 (32)	128 (128)	4	4	0
2     countercnt_in	5 (5)	4 (4)	0	0	0
3     uart_rx_in	37 (24)	34 (22)	0	0	0
4     uart_tx_out	24 (11)	26 (14)	0	0	0

Rysunek 12. Lista wykorzystanych zasobów

Listing 5. Testbench sprawdzający działanie komunikacji przez port szeregowy (12\_mul/uart\_mul\_tb.sv)

```

15 logic [7:0]data[7:0] = {8'd10, 8'd5, 8'd4, 8'd2, 8'd5, 8'd2, 8'd8, 8'd4};
27
28 initial begin
29     bus_tx.valid = 1'b0;
30     #5000;
31
32 for (int i = 0; i < $size(data); i++) begin
33     @(negedge clk);
34     bus_tx.data = data[i];
35     bus_tx.valid = 1'b1;
36     @(posedge clk);
37     @(posedge clk);
38     bus_tx.valid = 1'b0;
39     while (!bus_tx.ready)
40         @(posedge clk);
41 end
42 #400us;
43 $stop;
44 end

```

Jeżeli przejdziemy do widoku Technology Map Viewer (Post-Mapping), zaobserwujemy (**rysunek 7**), że tym razem znak mnożenia został zastąpiony nowym modulem. Kiedy go otworzymy, naciskając symbol (+), zobaczymy widok podobny do tego z **rysunku 8**. Widzimy na nim bloki DSP\_MULT oraz DSP\_OUT. Odpowiadają one sprzętowemu blokowi, który znajduje się wewnątrz układu FPGA. Poza wejściami danych DATAA i DATAB mamy także konfigurację znaku. W naszym przypadku oba z nich są na stałe ustawione na 1. Środowisko przyporządkowało tę stałą na podstawie parametru `signed`, w definicji wejściowych sygnałów.

Jeżeli przejdziemy do widoku Technology Map Viewer (Post-Fitting), zobaczymy schemat podobny do **rysunku 9**. Widzimy, że główną różnicą są dodatkowe sygnały kontrolne enable oraz reset. Jak można zobaczyć w narzędziu Chip Planner, moduły mnożenia rozmieszczone są w układzie FPGA w jednej kolumnie. Jest ona oznaczona kolorem jasnoszarym. Wykorzystane moduły zostały zaznaczone kolorem ciemniejszym. Jak widzimy, nasz projekt zużył 2 bloki. Dokładniejszy opis bloku znajdziemy w programie Resource Property Editor. Fragment okna tego programu prezentuje **rysunek 11**. Na liście u góry rysunku, w pojedynczym module (oznaczonym jako X21\_Y12), umieszczone zostały dwa 9-bitowe mnożenia.

Warto jeszcze zobaczyć, jakie zasoby zużywa nasz moduł. W tym celu otwieramy raport kompilacji. Jak widzimy na **rysunku 12**, z zakładki Analysis & Synthesis wybieramy Resource Utilization by Entity. Na liście w centralnej części okna rozwijamy `uart_mul`. Zobaczymy, że blok `c_mul` zużył 32 bloki ALUT, 128 rejestrów

i 4 elementy DSP (czyli mnożarki). Możemy zmienić konfigurację i wymusić, aby mnożenie zostało zrealizowane z elementów kombinacyjnych, a nie w odpowiednich blokach. W tym celu z panelu Tasks otwieramy Edit Logic Options. Pojawi się nowe okno podobne do tego z **rysunku 14**. Widzimy, że w tym miejscu także pojawia się konfiguracja wejść/wyjść, którą stworzyliśmy w narzędziu Pin Planner. Aby dodać nową pozycję, klikamy <<new>> w kolumnie Assignment Name. Z listy wybieramy opcję DSP\_BLOCK\_BALANCING. W kolumnie Value, z dostępnych na liście możliwości, wybieramy Logic Elements. Cała konfiguracja jest pokazana na **rysunku 15**. Możemy zapisać i uruchomić budowę powtórnie. **Rysunek 16** pokazuje zużycie zasobów. Widzimy, że obecnie liczba elementów DSP jest równa 0. Liczba zużytych rejestrów nie uległa zmianie. Natomiast liczba elementów logicznych wzrosła ponaddziesięciokrotnie z 32 do 398.

Przywrócimy wykorzystanie sprzętowych mnożarek poprzez zmianę wartości w kolumnie Enabled (**rysunek 14**) na – No. Teraz zbudujemy projekt jeszcze raz i zaprogramujemy płytke Rysino.

Do komunikacji użyjemy programu RealTerm. Po wyborze numeru prędkości i ustawieniu prędkości na 115200, przejdźmy do zakładki Display. Tutaj wybieramy tryb wyświetlania (Display As) na int16 – liczba 2-bajtowa ze znakiem. Na końcu jeszcze wyłączamy tryb Big Endian, odklikując znacznik.

Status	From	To	Assignment Name	Value	Enabled	Entity	Comment	Tag
1 ✓ Ok		clk	Location	PIN_27	Yes			
2 ✓ Ok		rst	Location	PIN_121	Yes			
3 ✓ Ok		rx	Location	PIN_70	Yes			
4 ✓ Ok		tx	Location	PIN_69	Yes			
5	<<new>>	<<new>>	<<new>>					


**Rysunek 14. Konfiguracja projektu**

5 ✓ Ok		DSP Block Balancing	Logic Elements	Yes	c_mul			
--------	--	---------------------	----------------	-----	-------	--	--	--

**Rysunek 15. Konfiguracja wymuszająca syntezę mnożenia z elementów logicznych**

Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	DSP Elements	DSP 9x9	DSP 18x18
1  uart_mul	495 (32)	264 (72)	0	0	0
1 >  c_multdut	398 (96)	128 (128)	0	0	0
2  counter:cnt_in	5 (5)	4 (4)	0	0	0
3 >  uart_rxunc	36 (23)	34 (22)	0	0	0
4 >  uart_txcutb	24 (11)	26 (14)	0	0	0

**Rysunek 16. Zużycie zasobów przy mnożeniu w logice**

 


**Rysunek 13. Dodawanie ograniczeń**

Aby wysłać dwie liczby zespolone, przechodzimy do zakładki Send (**rysunek 18**). W polu wpisujemy cztery liczby. Po kolei są to część rzeczywista i urojona obu czynników. W moim przypadku mnożę liczby 100+0j i 7+5j. Po kliknięciu Send Numbers, w konsoli pojawił się wynik: 700+500j. Niestety, nie jest obsługiwane przesyłanie


liczb ujemnych, dlatego trzeba samemu „zmienić” liczbę ujemną, zapisaną w kodzie dopełnienia do dwóch, na odpowiadającą jej liczbę dodatnią. Przykładowo, na **rysunku 19** przesłano liczby 100+0j i 7–1j. Przy wyświetlaniu zgodnie z konfiguracją, liczby ujemne są już obsługiwane.

## Podsumowanie

Poznaliśmy nowy element układu FPGA – mnożarkę, nazywaną także blokiem DSP. Użyliśmy jej do implementacji mnożenia zespolonego. W kolejnym odcinku blok stanie się fragmentem naszej implementacji dyskretnej transformaty Fouriera.

 

**Rysunek 17. Konfiguracja programu RealTerm**

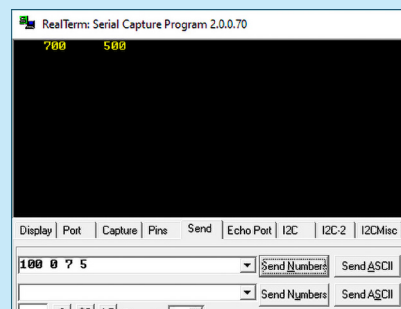

**Rysunek 18. Wysyłanie danych**



**Rysunek 19. Przesyłanie liczby ujemnej**

Rafał Kozik  
rafkozik@gmail.com

## Bibliografia

- [1] Repozytorium z przykładami – <http://bit.ly/33uYPxs>
- [2] MAX 10 Embedded Multiplier Block Overview, <https://intel.ly/2ZZDuxe>
- [3] Complex Multiplication, <https://bit.ly/2EpkKzo>

Miesięcznik „Elektronika Praktyczna” (12 numerów w roku) jest wydawany przez AVT-Korporacja Sp. z o.o. we współpracy z wieloma redakcjami zagranicznymi.



**Wydawnictwo:**  
AVT-Korporacja Sp. z o.o.  
03-197 Warszawa, ul. Leszczyńska 11  
tel. 22 257 84 99, faks 22 257 84 00

**Wydawca:**  
Wiesław Marciniak

**Adres redakcji:**  
03-197 Warszawa, ul. Leszczyńska 11  
tel. 22 257 84 60  
faks 22 257 84 00  
e-mail: redakcja@ep.com.pl  
[www.ep.com.pl](http://www.ep.com.pl)

**Redaktor Naczelny:**  
Damian Sosnowski

**Redaktor Programowy,  
Przewodniczący Rady Programowej:**  
Piotr Zbysiński

**Zastępca Redaktora Naczelnego,  
Menedżer Magazynu:**  
Katarzyna Gugała

**Szef Pracowni Konstrukcyjnej:**  
Grzegorz Becker

**Redakcja strony internetowej [www.ep.com.pl](http://www.ep.com.pl)**  
MAD Sp. z o.o.

**Zespół marketingu i reklamy:**  
Katarzyna Gugała, tel. 22 257 84 64  
Bożena Krzykawska, tel. 22 257 84 42  
Grzegorz Krzykowski, tel. 22 257 84 60

**Sekretarz Redakcji:**  
Grzegorz Krzykowski, tel. 22 257 84 60

**DTP i okładka:**  
MAD Sp. z o.o.

**Stali Współpracownicy:**  
Nikodem Czechowski, Jakub Tyburski, Lucjan Bryndza,  
Jarosław Doliński, Andrzej Gawryluk, Krzysztof Górski,  
Tomasz Jabłoński, Michał Kurzela, Szymon Panecki,  
Sławomir Skrzyński, Ryszard Szymaniak, Adam Tatuś,  
Robert Wołgajew

**Uwaga!**  
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy via e-mail,  
według schematu: imię.nazwisko@ep.com.pl

**Prenumerata w Wydawnictwie AVT**  
[www.avt.pl/prenumerata](http://www.avt.pl/prenumerata)  
lub tel. 22 257 84 22  
e-mail: prenumerata@avt.pl  
[www.sklep.avt.pl](http://www.sklep.avt.pl), tel. 22 257 84 66



**Prenumerata w RUCH S.A.**  
[www.prenumerata.ruch.com.pl](http://www.prenumerata.ruch.com.pl)  
lub tel. 801 800 803, 22 717 59 59  
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl



Wydawnictwo  
AVT-Korporacja Sp. z o.o.  
należy do Izby Wydawców Prasy

**Copyright AVT-Korporacja Sp. z o.o.**  
03-197 Warszawa, ul. Leszczyńska 11

Projekty publikowane w „Elektronice Praktycznej” mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych potrzeb. Korzystanie z tych projektów do innych celów, zwłaszcza do działalności zarobkowej, wymaga zgody redakcji „Elektroniki Praktycznej”. Przedruk oraz umieszczenie na stronach internetowych całości lub fragmentów publikacji zamieszczanych w „Elektronice Praktycznej” jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w „Elektronice Praktycznej”.

